



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ψηφιακά VLSI
1^η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα:

17

Μέλη:

Κωνσταντίνος Ιωάννου (ΑΜ: 03119840)

Εμμανουήλ – Αναστάσιος Σερλής (ΑΜ: 03118125)

Ημερομηνία εργαστηριακής εξέτασης: 22/3/2023

Ημερομηνία υποβολής: 2/4/2023

Άσκηση Α2

Σε αυτό το ερώτημα το ζητούμενο είναι να περιγράψουμε σε γλώσσα περιγραφής VHDL έναν αποκωδικοποιητή 3 σε 8 (dec 3 to 8) τόσο σε αρχιτεκτονική dataflow όσο και σε behavioral.

Κώδικας για dataflow:

```
entity decoder_8 is
port(
  enc : in std_logic_vector(2 downto 0); -- input
  dec : out std_logic_vector(7 downto 0) -- output
);
end entity;

architecture dataflow_arch of decoder_8 is
begin

dec(0) <= not enc(0) and not enc(1) and not enc(2);
dec(1) <= enc(0) and not enc(1) and not enc(2);
dec(2) <= not enc(0) and enc(1) and not enc(2);
dec(3) <= enc(0) and enc(1) and not enc(2);
dec(4) <= not enc(0) and not enc(1) and enc(2);
dec(5) <= enc(0) and not enc(1) and enc(2);
dec(6) <= not enc(0) and enc(1) and enc(2);
dec(7) <= enc(0) and enc(1) and enc(2);


end architecture;
```

Κώδικας για behavioral :


```
architecture Behavioral_arch of decoder_8 is
begin
process(enc)
begin
  case enc is
    when "000" =>
      dec <= "00000001";
    when "001" =>
      dec <= "00000010";
    when "010" =>
      dec <= "00000100";
    when "011" =>
      dec <= "00001000";
    when "100" =>
      dec <= "00010000";
    when "101" =>
      dec <= "00100000";
    when "110" =>
      dec <= "01000000";
    when "111" =>
      dec <= "10000000";
    when others =>
      dec <= (others => '-');
  end case;
end process;
end Behavioral_arch ;
```

Τόσο για την αρχιτεκτονική dataflow όσο και για την behavioural έχουμε τα ίδια αποτελέσματα:


- RTL ANALYSIS

 

- Synthesis

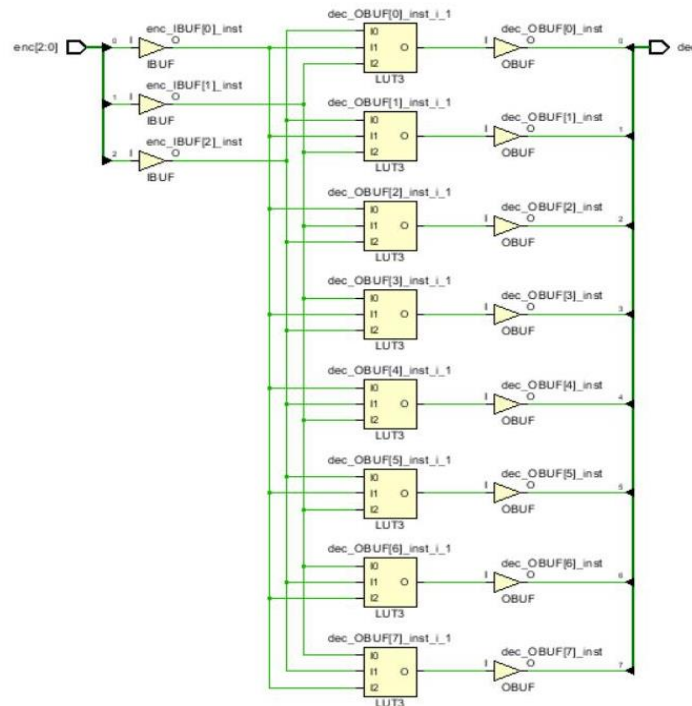

 - Στην συνέχεια γράφοντας ένα απλό **testbench** έχουμε στο **simulation**:



Παρατηρούμε λοιπόν από την προσομοίωση ότι έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τον decoder 3 σε 8.

Άσκηση B2

Το ζητούμενο σε αυτό το ερώτημα είναι να τροποποιήσουμε έναν καταχώρηση δεξιάς ολίσθησης 4 bits με παράλληλη φόρτωση ώστε να μπορούμε μέσω ενός flag να επιλέξουμε αν το λογικό κύκλωμα θα κάνει δεξιά ή αριστερή ολίσθηση.

Ο τροποποιημένος κώδικας λοιπόν φαίνεται παρακάτω:

```
architecture rtl of lab01_ex02 is
  signal dff: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  edge: process (clk,rst)

begin

  if rst='0' then
    dff<=(others=>'0');

  elsif clk'event and clk='1' then
    if pl='1' then
      dff<=din;

    elsif en='1' then
      if flag = '0' then
        dff<=si&dff(3 downto 1) ;

      elsif flag = '1' then
        dff<=dff(2 downto 0)&si;


    end if;
  end if;
end if;

end process;


dffout <= dff;
so <= dff(0) WHEN flag = '0' ELSE dff(3) WHEN flag = '1';
end rtl;
```

Για flag=0 έχουμε δεξιά ολίσθηση, ενώ για flag=1 έχουμε αριστερή ολίσθηση Τέλος, όταν pl=1 φορτώνουμε την τιμή που θέλουμε να ολισθήσουμε.


- RTL ANALYSIS

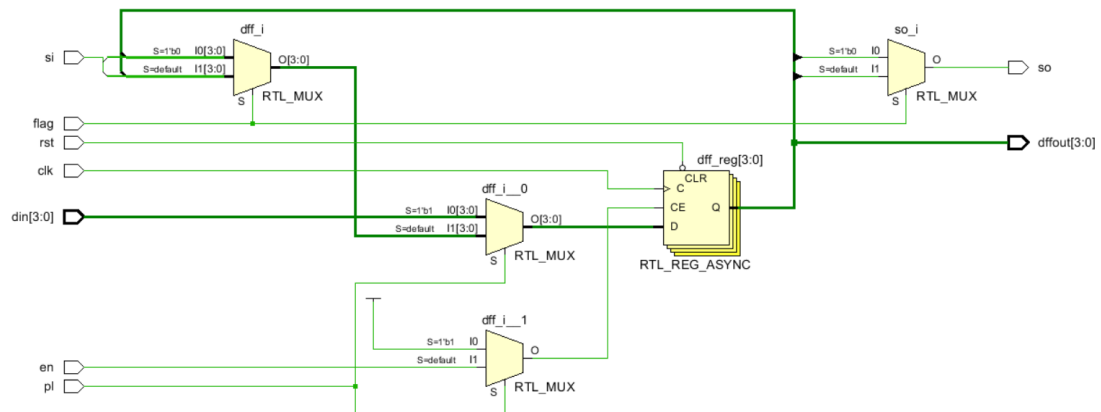

- Synthesis

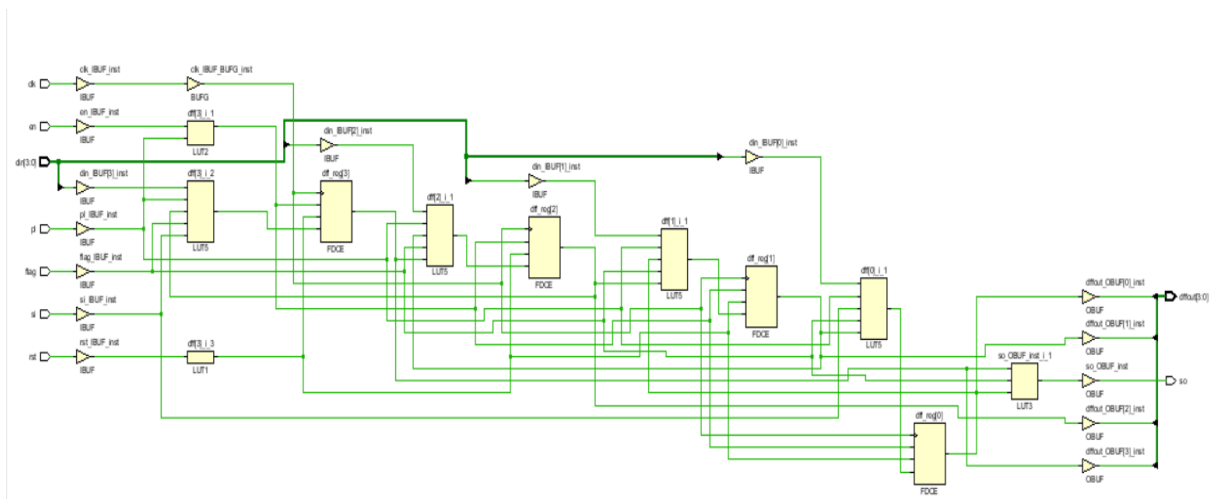

 - Στην συνέχεια γράφοντας ένα **testbench** λαμβάνουμε τα κάτωθι αποτελέσματα:




Αρχικά βλέπουμε ότι όταν τίθεται το reset στο 0 έχουμε έξοδο $so = 0$ ανεξαρτήτως της τιμής των υπόλοιπων σημάτων. Από την άλλη, για $reset = 1$ στις θετικές ακμές του ρολογιού είτε κάνουμε παράλληλη φόρτωση της τιμής όταν $pl = 1$, αλλιώς κάνουμε ολίσθηση δεξιά ή αριστερή ανάλογα με την τιμή του flag. Συνεπώς το λογικό κύκλωμα λειτουργεί όπως αναμένουμε.


Άσκηση B3

Σε αυτό το ερώτημα μας δίνεται **μετρητής 3 bit με είσοδο ενεργοποίησης και κρατούμενο εξόδου** όπως φαίνεται παρακάτω:


- RTL ANALYSIS

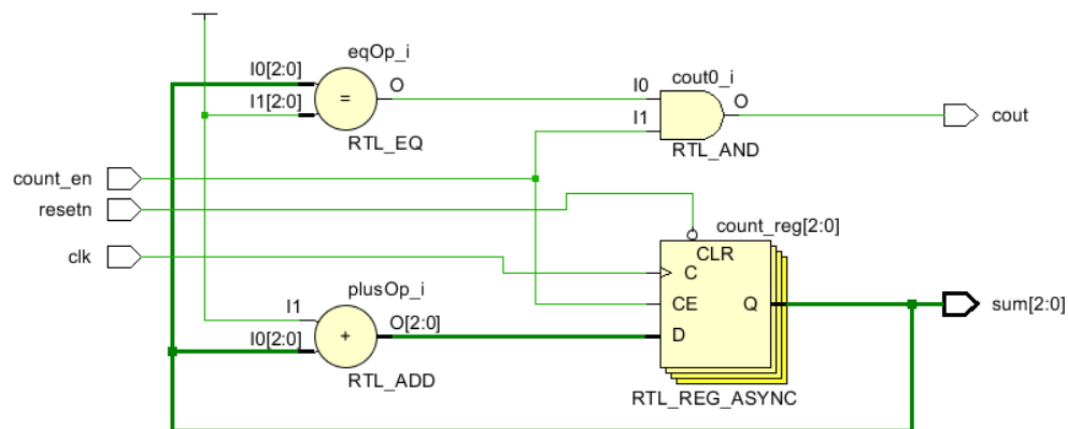

- Synthesis

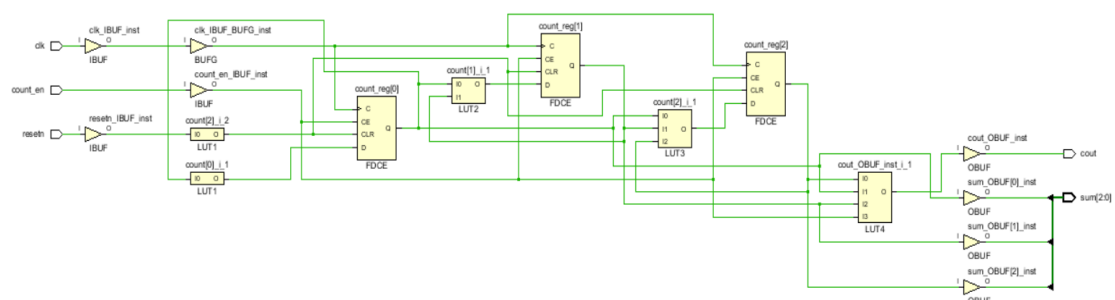

- Simulation

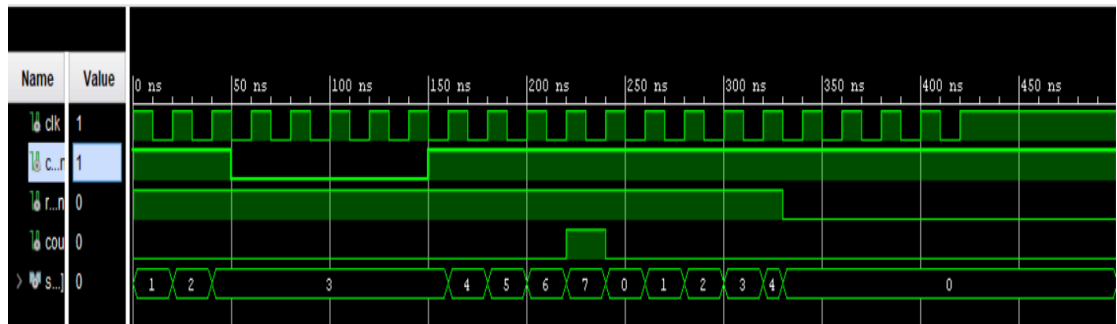


- 1) Στην συνέχεια με βάση τον κώδικα για τον παραπάνω απλό μετρητή περιγράφουμε έναν **up/down μετρητή**.


Κώδικας για την αρχιτεκτονική :

```
architecture Behavioral of lab01_ex03_counter_updown is
    signal count: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    process(clk, resetn)
    begin
        if resetn='0' then
            count <= (others=>'0'); -- Code for reset
        elsif clk'event and clk='1' then --clock rising edge
            if count_en='1' then
                if sel='0' then --down_count with zero
                    count<=count-1;
                elsif sel='1' then --up_count with one
                    count<=count+1;
                else
                    count <= (others=>'0');
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
    sum <= count; -- Output signals
    cout <= '1' when count=7 and count_en='1' else '0';
end Behavioral;
```


- RTL ANALYSIS

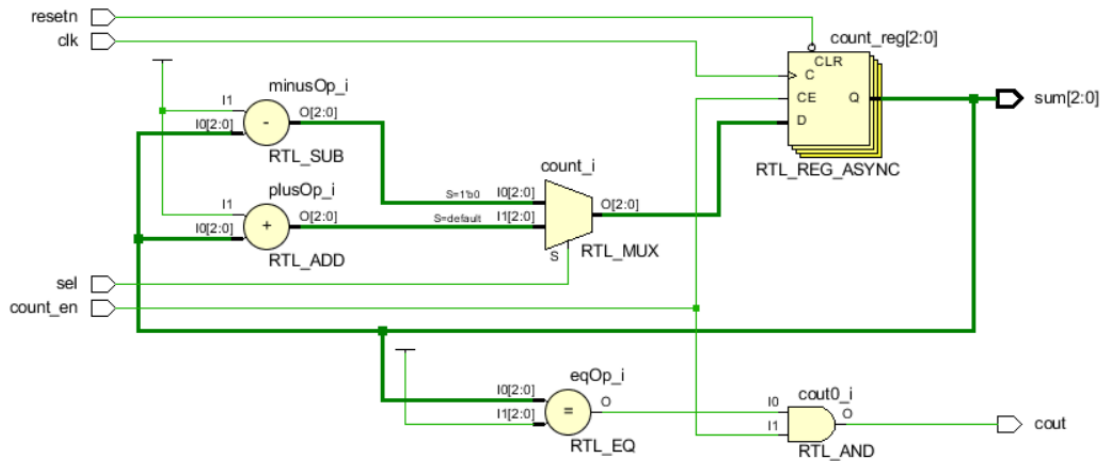


- Synthesis

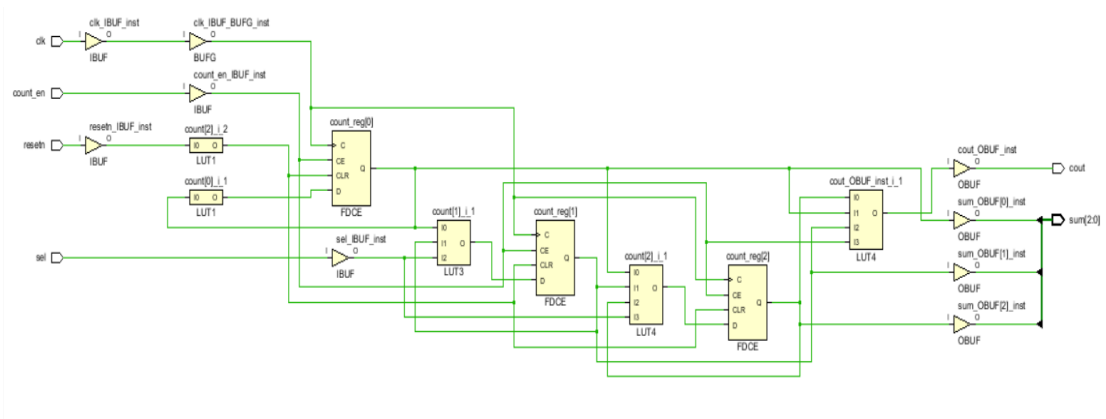

 
- Στην συνέχεια γράφοντας ένα **testbench** έχουμε στο **simulation**



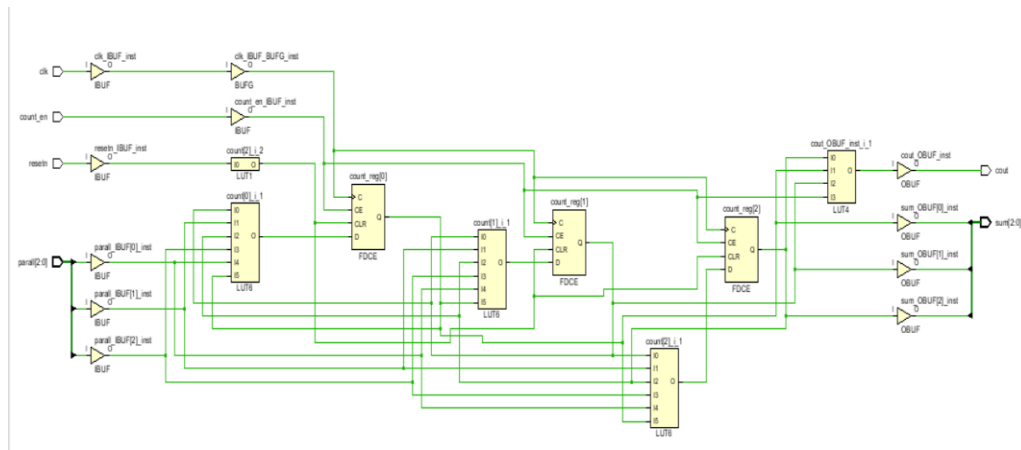Αρχικά για $sel = 1$ έχουμε up counter ενώ μετά για $sel = 0$ έχουμε down counter. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι όταν η έξοδος sum φτάνει στην ανώτατη τιμή του ($sum=7$), τότε τίθεται η μεταβλητή cout ίση με 1.



 - Στην συνέχεια γράφοντας ένα **testbench** έχουμε στο **simulation**



Παρατηρούμε εκ νέου την ορθότητα της λειτουργίας του input counter, μιας και η τιμή της εξόδου sout φτάνει μέχρι και την τιμή της μεταβλητής input η οποία στο άνωθι simulation έχει τεθεί στο 6. Τέλος, μόλις το reset τεθεί στο μηδέν, η τιμή του sout γίνεται μηδέν (ασύγχρονα με το ρολόι).

- 3) Όσον αφορά την ύπαρξη απλούστερης υλοποίησης, από synthesis schematic δεν υπάρχει κάποια προφανής βελτίωσή της, όπως θα υπήρχε - για παράδειγμα - στην περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών LUTs με κοινές εισόδους. Ωστόσο, μια αισθητά απλοποιημένη μορφή του μετρητή up-down είναι η κάτωθι, η οποία περιλαμβάνει μονάχα λογικές πύλες και JK Flip-Flops:

