



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MICROLAB)

3η Εργαστηριακή Αναφορά στο μάθημα  
**“ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VLSI”** του 8ου  
Εξαμήνου

των φοιτητών της **ομάδας 17**,


Εμμανουήλ Αναστάσιου Σερλή, Α.Μ. 03118125  
Κωνσταντίνου Ιωάννου, ΑΜ: 03119840

## 1. Σύγχρονος πλήρης αθροιστής

Κώδικας με περιγραφή συμπεριφοράς (behavioral) :

```
5 entity fa_clk is port(  
6     a,b,cin,rst,clk: in std_logic;  
7     sout,cout: out std_logic  
8 );  
9 end fa_clk;  
0  
1 architecture Behavioural of fa_clk is  
2  
3     signal out_temp : std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '0');  
4     begin  
5  
6         process(clk, rst)  
7         begin  
8             if rst = '0' then  
9                 out_temp <= "00";  
0             elsif rising_edge(clk) then  
1                 out_temp <= ('0' & a) + ('0' & b) + ('0' & cin);  
2             end if;  
3         end process;  
4         sout <= out_temp(0);  
5         cout <= out_temp(1);  
6     end Behavioural;  
7
```


RTL schematic:

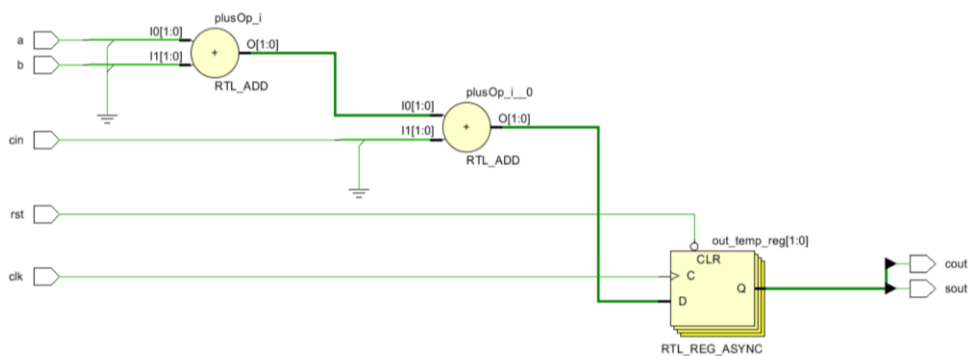

Δημιουργούμε ένα testbench με εμφωλευμένα for loops ώστε να συμπεριλάβουμε όλες τις δυνατές εισόδους. Το βασικό κομμάτι του testbench φαίνεται παρακάτω :


```
for i in 0 to 16 loop  
    for i in std_logic range '0' to '1' loop  
        a <= i;  
        for j in std_logic range '0' to '1' loop  
            b <= j;  
            for k in std_logic range '0' to '1' loop  
                cin <= k;  
                wait for 10ns;  
            end loop  
        end loop  
    end loop  
end loop
```

Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης:

 

Όπως περιμέναμε, σε κάθε θετική ακμή του ρολογιού το κύκλωμα παίρνει τις εισόδους και βγάζει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

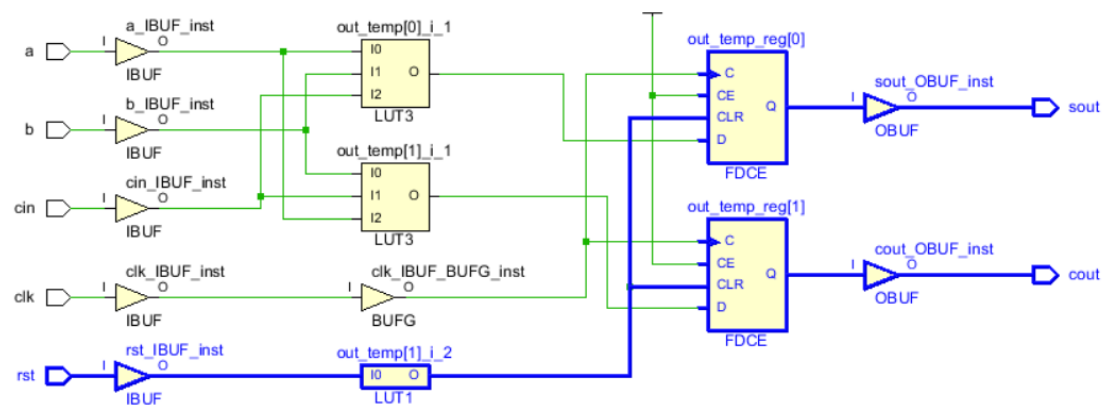Critical Path: **rst->out\_temp\_reg[1]->Cout**  $(2.527 + 5.045)\text{ns} = 7.572\text{ ns}$



Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay
Path 1	∞	2	1	1	out_temp_reg[1]/C	cout	5.045	3.237	1.808
Path 2	∞	2	1	1	out_temp_reg[0]/C	sout	4.936	3.075	1.860
Path 3	∞	2	2	2	rst	out_temp_reg[0]/CLR	2.527	1.096	1.430
Path 4	∞	2	2	2	rst	out_temp_reg[1]/CLR	2.527	1.096	1.430
Path 5	∞	2	1	2	a	out_temp_reg[1]/D	2.472	1.102	1.370
Path 6	∞	2	1	2	a	out_temp_reg[0]/D	2.444	1.074	1.370


Όπως βλέπουμε από τα σήματα εισόδου το κρίσιμο μονοπάτι αντιστοιχεί στα Paths 3,4 που δηλώνουν τον χρόνο που χρειάζεται το σήμα εισόδου **rst** μέχρι να φτάσει σε κάποιο FCDE (**2.527 ns**).

Στην συνέχεια, το Path 1 είναι το κρίσιμο μονοπάτι από την στιγμή που θα μπουν τα σήματα στο **out\_temp\_reg[1]** μέχρι να βγουν στην έξοδο ως κρατούμενο, δηλαδή στο **Cout (5.045 ns)**.

➔ Τελικά από το rst μέχρι το Cout έχουμε Critical Path με καθυστέρηση **7.572 ns**
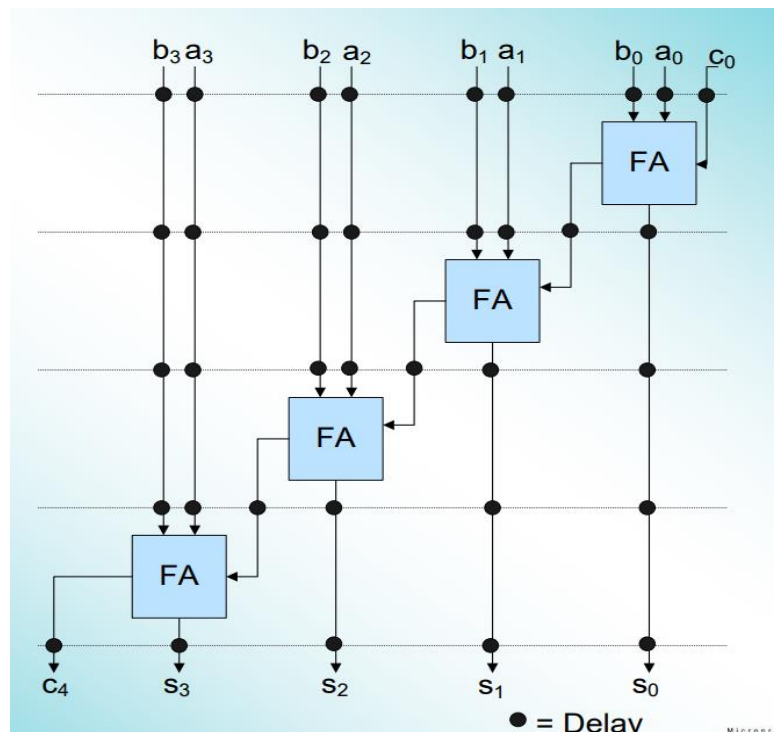
## 2) Σύγχρονος Αθροιστή διάδοσης κρατουμένου των 4 bits με χρήση της τεχνικής Pipeline

Χρησιμοποιήσαμε την υλοποίηση που υπάρχει στις διαφάνειες του μαθήματος και το σχηματικό της φαίνεται παρακάτω:



Αρχικά για να δημιουργήσουμε καθυστέρηση παρεμβάλουμε ενδιάμεσα από τα σήματα D flip-flops, τα οποία διατηρούν την πληροφορία εισόδου για έναν ακόμα κύκλο ρολογιού. Έτσι, τα εκάστοτε σήματα καθυστερούν τουλάχιστον ακόμη μια θετική ακμή του ρολογιού για να μπουν ως είσοδοι στους FA ή να βγουν ως έξοδοι από αυτούς.

### Κώδικας για DFF:

```
134 entity dff is
135     port(
136         d : in  std_logic;
137         q : out std_logic;
138         clk : in std_logic;
139         rst : in std_logic
140     );
141 end entity;
142
143 architecture behavioural of dff is
144 begin
145     process(clk, rst)
146     begin
147         if rst = '0' then
148             q <= '0';
149         elsif clk' event and clk = '1' then
150             q <= d;
151         end if;
152     end process;
153 end behavioural;
```

Στην συνέχεια βάζοντας DFF συνδεδεμένα στη σειρά , δημιουργούμε ακόμη τα dff2 και dff3, για να έχουμε 2 και 3 clk delay circuits αντίστοιχα.

```
88
89 entity dff2 is
90     port(
91         d : in  std_logic;
92         q : out std_logic;
93         clk : in std_logic;
94         rst : in std_logic
95     );
96 end dff2;
97
98 architecture structural of dff2 is
99
100     component dff is...
101
102     signal buffer_bit : std_logic;
103     begin
104         delay3 : dff
105         port map (
106             d => d,
107             q => buffer_bit,
108             clk => clk,
109             rst => rst
110         );
111         delay4 : dff
112         port map (
113             d => buffer_bit,
114             q => q,
115             clk => clk,
116             rst => rst
117         );
118     end;
```

Όπως φαίνεται για το dff2 χρησιμοποιούμε το dff ως component και συνδέουμε δύο dff σε σειρά, ομοίως εργαζόμαστε και για το dff3.

Κώδικας για την υλοποίηση του ερωτήματος:

```
157 entity fa_pipe is
158   port(
159     a : in  std_logic_vector(3 downto 0);
160     b : in  std_logic_vector(3 downto 0);
161     cin : in  std_logic;
162     clk : in std_logic;
163     rst : in std_logic;
164     s : out std_logic_vector(3 downto 0);
165     cout : out std_logic
166   );
167 end fa_pipe;
168
169 architecture structural of fa_pipe is
170
171   component fa_clk is...
172
173   component dff is...
174
175   component dff2 is...
176
177   component dff3 is...
178
179   signal s_out : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
180   signal car_temp : std_logic_vector(4 downto 0) := (others => '0');
181   signal s_temp : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
182   signal a_temp : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
183   signal b_temp : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
184
185
```

Αρχικά ορίζουμε τις εισόδους και τις εξόδους του κυκλώματος. Θα χρησιμοποιήσουμε 4 συγχρόνους FAs του προηγούμενου ερωτήματος για να σχεδιάσουμε τον 4 bit FA και τα DFFs για να συμπεριλάβουμε τις κατάλληλες καθυστερήσεις.

Στην συνέχεια συνδέουμε κατάλληλα τους 4 αθροιστές μεταξύ τους:

```
215
216 begin
217
218   a_temp(0) <= a(0);
219   b_temp(0) <= b(0);
220   car_temp(0) <= cin;
221
222
223 fa0: fa_clk
224   port map (
225     a => a_temp(0),
226     b => b_temp(0),
227     cin => car_temp(0),
228     cout => car_temp(1),
229     clk => clk,
230     rst => rst,
231     s => s_temp(0)
232   );
233
234 fa1: fa_clk
235   port map (
236     a => a_temp(1),
237     b => b_temp(1),
238     cin => car_temp(1),
239     cout => car_temp(2),
240     clk => clk,
241     rst => rst,
242     s => s_temp(1)
243   );
244
245 fa2: fa_clk
246   port map (
247     a => a_temp(2),
248     b => b_temp(2),
249     cin => car_temp(2),
250     cout => car_temp(3),
251     clk => clk,
252     rst => rst,
253     s => s_temp(2)
254   );
255
256 fa3: fa_clk
257   port map (
258     a => a_temp(3),
259     b => b_temp(3),
260     cin => car_temp(3),
261     cout => car_temp(4),
262     clk => clk,
263     rst => rst,
264     s => s_temp(3)
265   );
266
```


Τέλος, βάζουμε τα flipflops ώστε να υπάρχουν οι σωστές καθυστερήσεις τόσο στα σήματα εισόδου όσο και στο σήμα εξόδου.

```

268 delay_s0 : dff3...
275
276 delay_s1 : dff2...
283
284 delay_s2 : dff...
291
292 delay_a1 : dff...
299
300 delay_a2 : dff2...
307
308 delay_a3 : dff3...
315
316 delay_b1 : dff...
323
324 delay_b2 : dff2...
331
332 delay_b3 : dff3...
339
340 s_out(3) <= s_temp(3)
341 s <= s_out;
342 cout <= car_temp(4);
343 end architecture ; -- arc


```

### RTL schematic:

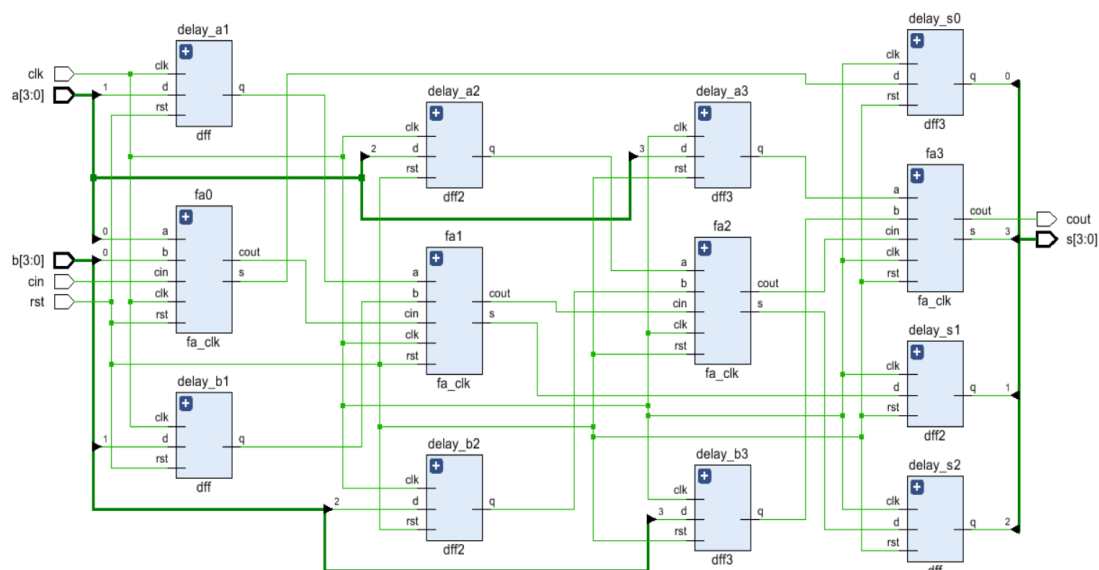


Γράφοντας κατάλληλο testbench έχουμε την κάτωθι **προσομοίωση** :

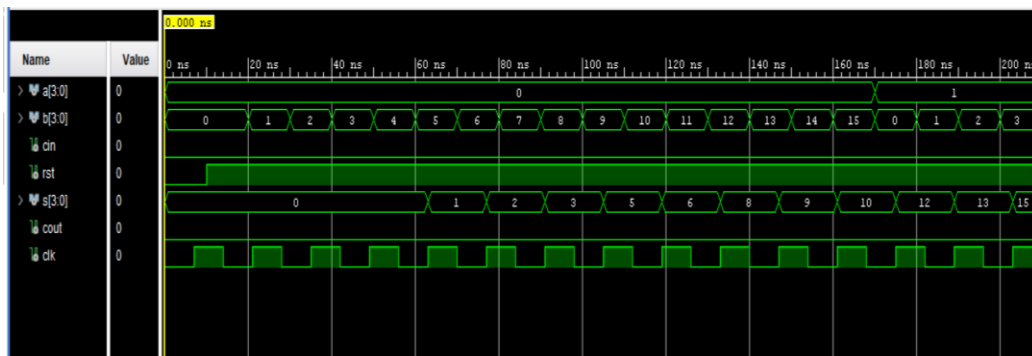
Βλέπουμε ότι σε κάθε θετικό παλμό του ρολογιού παίρνουμε τις εισόδους αυτήν την χρονική στιγμή και μετά από 3 κύκλους ρολογιού βγάζουμε το αποτέλεσμα του αθροίσματός τους στα σήματα s και cout. Συνεπώς, αυτό αντιστοιχεί σε **Tlatency = 3 κύκλοι ρολογιού**.



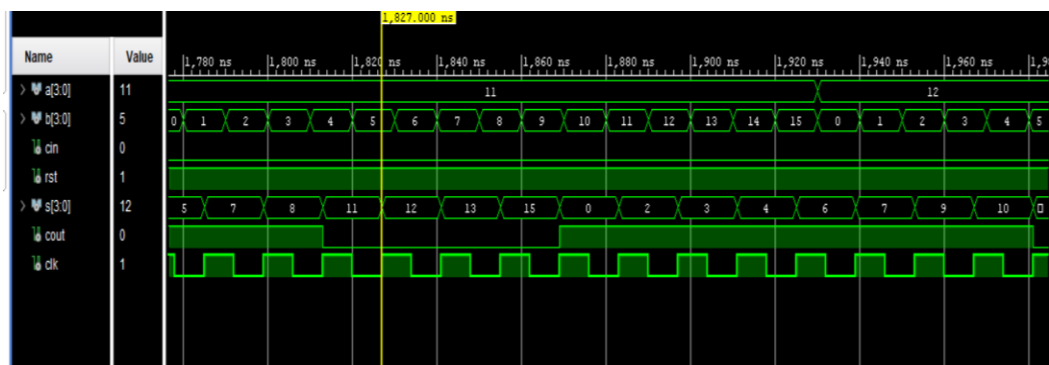Επίσης σημειώνουμε ότι όταν το άθροισμα έχει τιμή μεγαλύτερη του 16 τότε το cout γίνεται 1, δηλαδή το κρατούμενο αναπαριστά μια 16αδα. Για παράδειγμα, αν έχουμε  $a=11$  και  $b=5$ , τότε μετά από 3 κύκλους ρολογιού έχουμε στην έξοδο  $Sum=0$  και  $Cout=1$ .



Critical Path: **Input -> Cout 5.332ns**

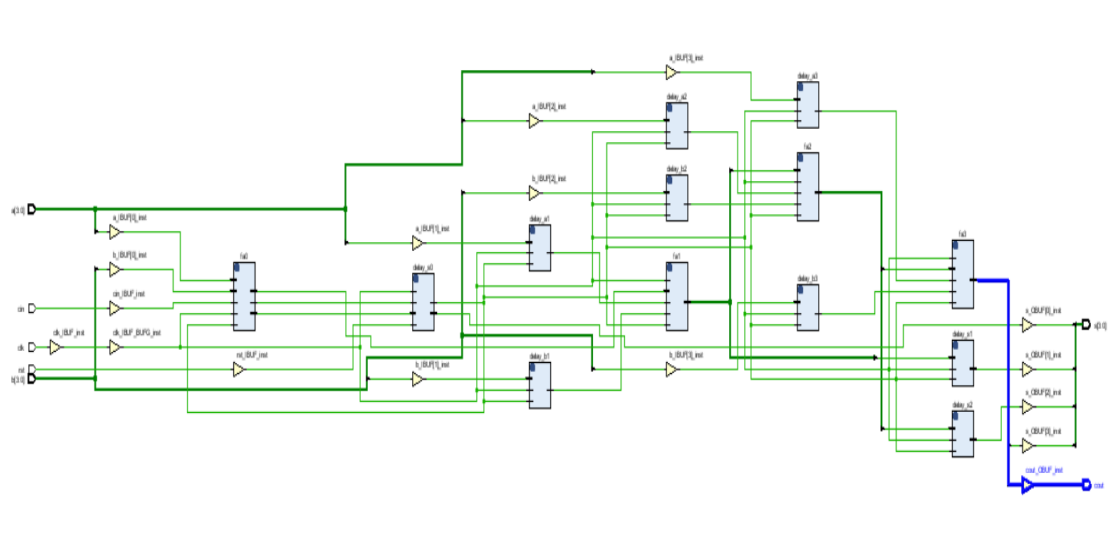


Path 1	∞	2	1	1	fa3/out_temp_reg[1]/C	cout	5.332	3.269	2.064
Path 2	∞	2	1	1	fa3/out_temp_reg[0]/C	s[3]	5.013	3.142	1.871
Path 3	∞	2	1	1	delay_s2/q_reg/C	s[2]	4.973	3.117	1.856
Path 4	∞	2	1	1	delay_s1/delay4/q_reg/C	s[1]	4.906	3.189	1.718



Παρατηρούμε λοιπόν ότι το κρίσιμο μονοπάτι είναι από την στιγμή που θα δοθεί η είσοδος στον 4bit FA μέχρι να βγει στο Cout είναι **5.332 ns**. Αρκετά μικρότερη καθυστέρηση σε σχέση με τον απλό 4-bit FA που σχεδιάσαμε στην 2<sup>η</sup> Εργαστηριακή Άσκηση, του οποίου το delay ήταν **7.96ns**. Οπότε το Pipeline μείωσε σημαντικά το κρίσιμο μονοπάτι. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι έχουμε μια αρχική καθυστέρηση των τριών κύκλων ρολογιού.

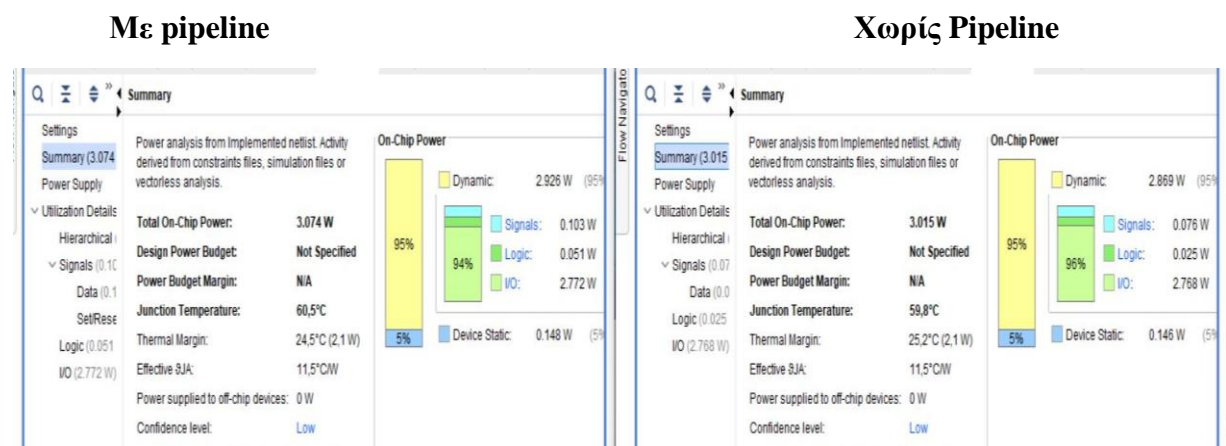
Τώρα θα συγκρίνουμε την κατανάλωση πόρων 4bit FA με και χωρίς pipeline :



Βλέπουμε λοιπόν ότι η σχεδίαση που χρησιμοποιεί pipeline έχει μεγαλύτερη συνολική κατανάλωση από ότι η υλοποίηση χωρίς pipeline. Κάτι τέτοιο είναι λογικό αν σκεφτούμε ότι χρησιμοποιούμε επιπλέον κάποια DFF για να συγχρονίσουμε το pipeline.
 
### 3) Συστολικός (είδος pipeline) Πολλαπλασιαστής διάδοσης κρατούμενων των 4 bit κάνοντας χρήση σύγχρονων Πλήρων Αθροιστών (Full Adders)

Βασιζόμαστε και πάλι στην υλοποίηση που υπάρχει στις διαφάνειες του μαθήματος



Αρχικά τροποποιούμε τον σύγχρονο FA του ερωτήματος ένα ώστε να προσθέσουμε κατάλληλες καθυστερήσεις στα  $a_i, b_i$  όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Σημειώνουμε ότι το  $S_{out}, C_{out}$  δεν θα χρειαστούν flip-flop επιπλέον γιατί καθώς ο FA είναι σύγχρονος λειτουργεί ήδη με ένα dff καθυστέρηση.

Υλοποίηση του νέου σύγχρονου FA\*:

```

172  signal out_temp : std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '0');
173  signal gate : std_logic;
174  signal w1,w2,w3,w4,w5,w6 :std_logic;
175
176  begin
177      gate <= A and B;
178      process(clk, rst)
179      begin
180
181          if rst = '0' then
182              out_temp <= "00";
183          elsif clk' event and clk = '1' then
184              out_temp <= ('0' & gate) + ('0' & Sin) + ('0' & C_in);
185          end if;
186      end process;
187
188      S <= out_temp(0);
189      C_out <= out_temp(1);
190
191      -- B_next
192      delay_B : dff...
193
194      -- A_next
195      delay_A : dff2...
196
197  end behavioural;

```

## Κώδικας για Σύγχρονο Multiplier:

```
--
215 entity multiplier is
216   port (
217     A, B : in  std_logic_vector(3 downto 0);
218     clk,rst: in std_logic;
219     P     : out std_logic_vector(7 downto 0)
220   );
221 end multiplier;
222
223 architecture behavioral of multiplier is
224
225   component fa is...
231
232   component dff is...
240
241   component dff2 is...
249
250   component dff3 is...
258
259   signal S1, S2, S3,S5,S6,S7,S9,S10,S11,C1, C2, C3, C4, C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15 : std_logic;
260   signal A_temp, B_temp: std_logic_vector(3 downto 0);
261   signal P_temp: std_logic_vector(7 downto 0);
262   signal B2l, B3l, B32: std_logic;
263   signal A_next,B_next: std_logic_vector(15 downto 0);
264   signal w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7 : std_logic;
265   signal temp_C4,temp_C8,temp_C12: std_logic;
266
```

Στην συνέχεια τοποθετούμε τους 16 FAs\* όπως φαίνονται στο αρχικό σχήμα με κατάλληλες εισόδους και εξόδους.

```
begin
-- First row of FA components
fa_0 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=> '0',A=>A_temp(0),B=> B_temp(0),C_in => '0', S=> P_temp(0), C_out => C1,A_next => A_next(0),B_next =>B_next(0));
fa_1 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=> '0',A=>A_temp(1),B=> B_temp(0),C_in=> C1, S=> S1 ,C_out=> C2 ,A_next => A_next(1),B_next =>B_next(1));
fa_2 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=> '0',A=>A_temp(2),B=> B_temp(1),C_in=> C2, S=> S2 ,C_out=> C3 ,A_next => A_next(2),B_next =>B_next(2));
fa_3 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=> '0',A=>A_temp(3),B=> B_temp(2),C_in=> C3, S=> S3 ,C_out=> temp_C4 ,A_next => A_next(3),B_next =>B_next(3));

-- Second row of FA components
fa_4 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>S1,A=>A_next(0),B=> B_temp(1),C_in=> '0',S=> P_temp(1),C_out=> C5,A_next => A_next(4),B_next =>B_next(4));
fa_5 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>S2,A=>A_next(1),B=> B_temp(4),C_in=> C5, S=> S5, C_out=> C6,A_next => A_next(5),B_next =>B_next(5));
fa_6 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>S3,A=>A_next(2),B=> B_temp(5),C_in=> C6, S=> S6, C_out=> C7,A_next => A_next(6),B_next =>B_next(6));
fa_7 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>C4,A=>A_next(3),B=> B_temp(6),C_in=> C7, S=> S7, C_out=> temp_C8,A_next => A_next(7),B_next =>B_next(7));

-- Third row of FA components
fa_8 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>S5,A=>A_next(4), B=> B_temp(2),C_in=> '0',S=> P_temp(2),C_out=> C9,A_next => A_next(8),B_next =>B_next(8));
fa_9 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>S6,A=>A_next(5), B=> B_temp(8),C_in=> C9, S=> S9, C_out=> C10,A_next => A_next(9),B_next =>B_next(9));
fa_10 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>S7,A=>A_next(6), B=> B_temp(9),C_in=> C10,S=> S10, C_out=> C11,A_next => A_next(10),B_next =>B_next(10));
fa_11 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>C8,A=>A_next(7), B=> B_temp(10),C_in=> C11, S=> S11, C_out=> temp_C12,A_next => A_next(11),B_next =>B_next(11));

-- Fourth row of FA components
fa_12 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>S9,A=>A_next(8), B=> B_temp(3),C_in=> '0',S=> P_temp(3), C_out=> C13, A_next => A_next(12),B_next =>B_next(12));
fa_13 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>S10,A=>A_next(9),B=> B_temp(12),C_in=> C13,S=> P_temp(4), C_out=> C14, A_next => A_next(13),B_next =>B_next(13));
fa_14 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>S11,A=>A_next(10),B=> B_temp(13),C_in=> C14,S=> P_temp(5), C_out=> C15,A_next => A_next(14),B_next =>B_next(14));
fa_15 : fa port map (clk=>clk,rst=>rst,Sin=>C12,A=>A_next(11),B=> B_temp(14),C_in=> C15,S=> P_temp(6), C_out=> P_temp(7),A_next => A_next(15),B_next =>B_next(15));
```

Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι αποθηκεύουμε τις εξόδους του mul σε προσωρινά σήματα P\_temp, όπως και τα ακριανά κρατούμενα κάθε γραμμής temp\_C, ενώ το ίδιο κάνουμε και για τις εισόδους A\_temp, B\_temp. Αυτό το κάνουμε προκειμένου να εισαγάγουμε κάποιες επιπλέον καθυστερήσεις σε αυτά τα σήματα ώστε να φτάνουν όλες οι είσοδοι ταυτόχρονα σε κάθε FA (δηλαδή μαζί με το κρατούμενο του προηγούμενου FA) καθώς και για να βγαίνει το αποτέλεσμα στην έξοδο ταυτόχρονα δηλαδή τα P0 έως P6 χρειάζεται να καθυστερήσουν ώστε να βγεί το P7.

```

294      --Διαγωνίσι delay 1 dff στον καθένα
295 + delay_C4: dff...
302
303 + delay_C8: dff...
310
311 + delay_C12: dff...
318
319
320      --A delay stuff
321      A_temp(0) <= A(0);
322 + delay_a1_1: dff...
329 + delay_a2_2: dff2...
336 + delay_a3_3: dff3...
343
344      --B_stuff
345      B_temp(0) <= B(0);
346
347      --B(1) 2_dff
348 + delay_b1_2: dff2...
355
356      -- B(2) 4_dff
357 + delay_b2_4_vol1: dff2...
364 + delay_b2_4_vol2: dff2...
371
372      -- B(3) 6_dff
373 + delay_b3_6_vol1: dff2...
380 + delay_b3_6_vol2: dff2...
387 + delay_b3_6_vol3: dff2...
394

```

Τα διαγώνια κρατούμενα χρειάζονται έναν επιπλέον κύκλο καθυστέρηση ώστε να φτάσουν μαζί με τα υπόλοιπα σήματα στους FAs.

Το A(0) δεν χρειάζεται καθυστέρηση  
Το A(1) χρειάζεται 1 delay, το A(2) 2 delays ,  
το A(3) 3 delays, ώστε να περιμένουν να  
ετοιμαστούν τα κρατούμενα των  
προηγούμενων σταδίων.

Με την ίδια λογική εισαγάγουμε τις  
καθυστερήσεις στα B(0) – B(3) ώστε να  
συγχρονίζονται με το Sout της παραπάνω  
γραμμής αθροιστών που το δέχονται ως  
είσοδο.

Τέλος έχουμε τις καθυστερήσεις στις εξόδους:

```

395      --P_temp
396      P(6) <= P_temp(6);
397      P(7) <= P_temp(7);
398
399 + delay_P5 : dff...
406
407 + delay_P4 : dff2...
414
415
416 + delay_P3 : dff3...
423
424
425 + delay_P2_A : dff3...
432 + delay_P2_B : dff2...
439
440
441 + delay_P1_A : dff3...
448 + delay_P1_B : dff3...
455 + delay_P1_C : dff...
462
463 + delay_P0_A : dff3...
470 + delay_P0_B : dff3...
477 + delay_P0_C : dff3...
484
485 end behavioral;
486

```

Ομοίως όλες οι εξοδοι χρειάζεται να  
περιμένουν τα P6, P7 που χρειάζονται:

9 delays σε σχέση με το P(0)

7 delays σε σχέση με το P(1)

5 delays σε σχέση με το P(2)


3 delays σε σχέση με το P(3)

2 delays σε σχέση με το P(4)


1 delays σε σχέση με το P(1)

## RTL Schematics:


### The new FA\*:

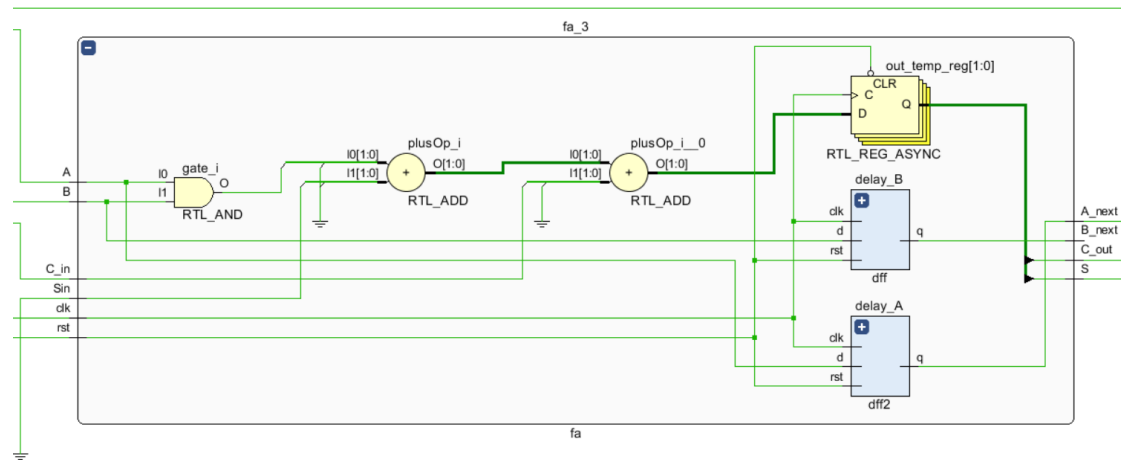


### The MUL:

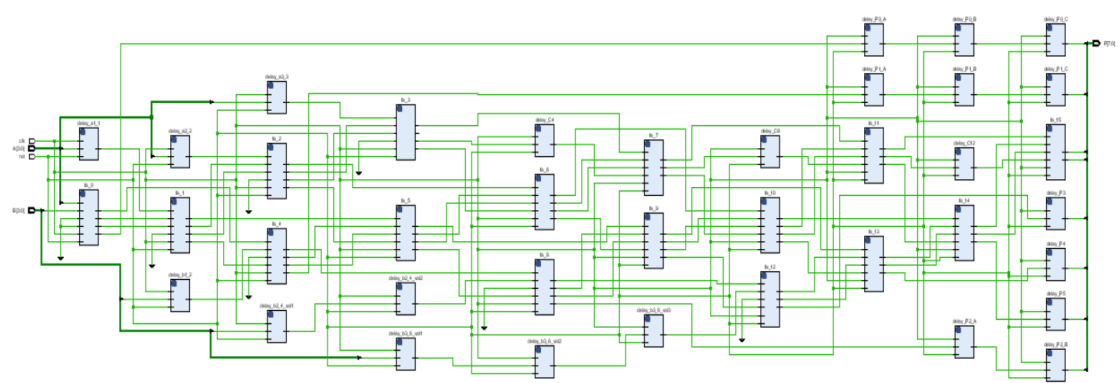

 Γράφοντας κατάλληλο testbench έχουμε τα κάτωθι αποτελέσματα από την προσομοίωση:



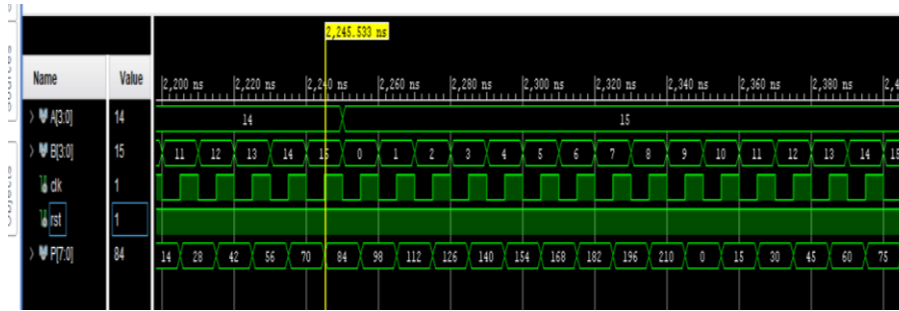Παρατηρούμε ότι ο πολλαπλασιαστής δουλεύει κανονικά, μιας και παίρνει σε κάθε ακμή του ρολογιού τις 4-bit εισόδους και τις πολλαπλασιάζει. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού είναι έτοιμο μετά από καθυστέρηση 9 κύκλων ρολογιού δηλαδή έχουμε **Tlatency = 9clks**.




Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι για  $A=14$  και  $B=15$  λαμβάνουμε το αποτέλεσμα μετά από 9 κύκλους και αυτό είναι το 210.

Name	Value
A[3:0]	15
B[3:0]	15
clk	0
rst	1
P[7:0]	225
[7]	1

Σε περίπτωση υπερχείλισης το P7 βγάζει συγχρονισμένα σωστό αποτέλεσμα

Εύρεση του critical path :

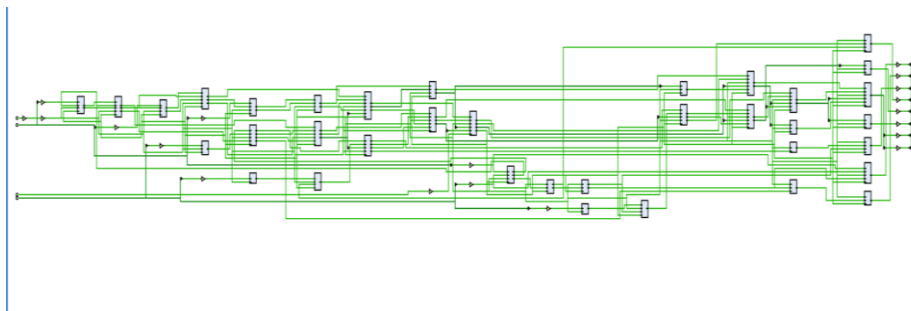

Path 1	∞	2	2	1	delay_P0_C/delay1/q_reg/C	P[0]	4.076	3.276	0.800	∞
Path 2	∞	2	2	1	delay_P1_C/q_reg/C	P[1]	4.076	3.276	0.800	∞
Path 3	∞	2	2	1	delay_P2_B/delay4/q_reg/C	P[2]	4.076	3.276	0.800	∞
Path 4	∞	2	2	1	delay_P3/delay1/q_reg/C	P[3]	4.076	3.276	0.800	∞
Path 5	∞	2	2	1	delay_P4/delay4/q_reg/C	P[4]	4.076	3.276	0.800	∞
Path 6	∞	2	2	1	delay_P5/q_reg/C	P[5]	4.076	3.276	0.800	∞
Path 7	∞	2	2	1	fa_15/out_temp_reg[0]/C	P[6]	4.076	3.276	0.800	∞
Path 8	∞	2	2	1	fa_15/out_temp_reg[1]/C	P[7]	4.076	3.276	0.800	∞

Παρατηρούμε ότι το critical path είναι το ίδιο (**4.076ns**) για την μετάβαση σε καθεμιά από τις εξόδους του πολλαπλασιαστή (P[0] – P[7]). Συγκεκριμένα, για τις εξόδους P[0] ως P[5] η εν λόγω καθυστέρηση ξεκινά από την είσοδο του εκάστοτε DFF, ενώ για τις εξόδους P[6] & P[7] από την είσοδο τελευταίου FA\*, μιας και οι εν λόγω έξοδοι βγαίνουν τελευταίες στον pipelined αθροιστή και δεν χρειάζονται περαιτέρω καθυστέρηση με DFFs.