



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MICROLAB)

## 2η Εργαστηριακή Αναφορά στο μάθημα “ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VLSI” του 8ου Εξαμήνου

των φοιτητών της **ομάδας 17**,

Εμμανουήλ Αναστάσιου Σερλή, Α.Μ. 03118125  
Κωνσταντίνου Ιωάννου, ΑΜ: 03119840


### Ερώτημα 1:

Σκοπός του ερωτήματος είναι να υλοποιήσουμε έναν Ημιαθροιστή (Half Adder - HA) σε περιγραφή ροής δεδομένων (Dataflow), ενώ στα επόμενα ερωτήματα με βάση αυτόν τον αθροιστή θα δημιουργήσουμε πιο περίπλοκα λογικά κυκλώματα με χρήση δομικής περιγραφής.

- Κώδικας για την αρχιτεκτονική:


```
7 |
8 | entity haldAdder is
9 |   Port (
10 |     A: in std_logic ;
11 |     B: in std_logic ;
12 |     sum: out std_logic ;
13 |     carry: out std_logic
14 |   );
15 | end haldAdder;
16 |
17 | architecture dataflow of haldAdder is
18 | begin
19 |
20 |   carry <= A AND B ;
21 |   sum <= A XOR B;
22 |
23 | end dataflow;
```

- RTL Schematic:

 

- Αποτελέσματα Testbench:

 
Γράφοντας έναν απλό κώδικα για την προσομοίωση έχουμε το παρακάτω αποτέλεσμα:



Από την παραπάνω προσομοίωση επιβεβαιώνεται η αντιστοίχιση του πίνακα αλήθειας με τα αποτελέσματα του half-adder :

Inputs		Outputs	
A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- Critical Path A→Sum (delay = 6.9ns)

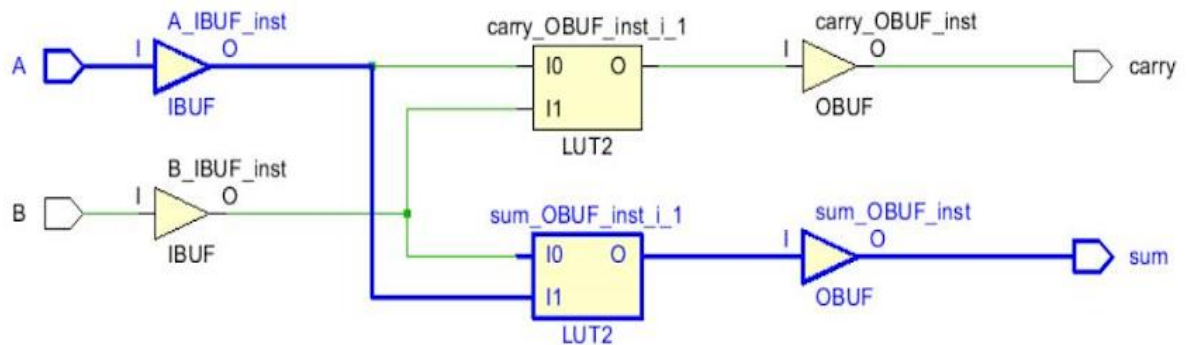

Name	Slack <sup>^1</sup>	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	D
Path 1	$\infty$	3	2	2	A	sum	6.900	3.937	2.963	$\infty$	input port clock	
Path 2	$\infty$	3	2	2	A	carry	6.491	3.672	2.819	$\infty$	input port clock	

Το κρίσιμο μονοπάτι είναι το μονοπάτι με την μεγαλύτερη καθυστέρηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Path1, δηλαδή η διαδρομή από το σήμα εισόδου A ως την έξοδο sum.

Αναλυτικότερα τρέχοντας την εντολή “report\_timing\_summary -report\_unconstrained” στο terminal, λαμβάνουμε:

Max Delay Paths				
-----				
Slack:	inf			
Source:	A			
	(input port)			
Destination:	sum			
	(output port)			
Path Group:	(none)			
Path Type:	Max at Slow Process Corner			
Data Path Delay:	6.900ns (logic 3.937ns (57.056%) route 2.963ns (42.944%))			
Logic Levels:	3 (IBUF=1 LUT2=1 OBUF=1)			
Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
-----				
T19		0.000	0.000	r A (IN)
	net (fo=0)	0.000	0.000	A
T19	IBUF (Prop_ibuf_I_O)	0.950	0.950	r A_IBUF_inst/O
	net (fo=2, routed)	1.147	2.097	A_IBUF
SLICE_X43Y1	LUT2 (Prop_lut2_I1_O)	0.150	2.247	r sum_OBUF_inst_i_1/O
	net (fo=1, routed)	1.816	4.063	sum_OBUF
P18	OBUF (Prop_obuf_I_O)	2.837	6.900	r sum_OBUF_inst/O
	net (fo=0)	0.000	6.900	sum
P18				r sum (OUT)
-----				


## Ερώτημα 2

Τώρα βασισμένοι στον HA του πρώτου ερωτήματος θα δημιουργήσουμε έναν πλήρη αθροιστή FA.


- Κώδικας για την αρχιτεκτονική  
Προσθέτουμε τον HA ως component, και χρησιμοποιώντας 2 HAs και λογικές πύλες έχουμε το ζητούμενο αποτέλεσμα.

```
28
29 entity FullAdder is
30     Port (
31         A,B,Cin: in std_logic ;
32         sum,carry: out std_logic
33     );
34 end FullAdder;
35
36 architecture structural of FullAdder is
37
38     component haldAdder ...
39
40     signal s1,c1,c2 : std_logic := '0';
41
42     begin
43         HA1 : haldAdder port map (A,B,s1,c1);
44         HA2 : haldAdder port map (s1,Cin,sum,c2);
45         carry <= c1 OR c2;
46     end architecture;
47
```

- RTL Schematic:

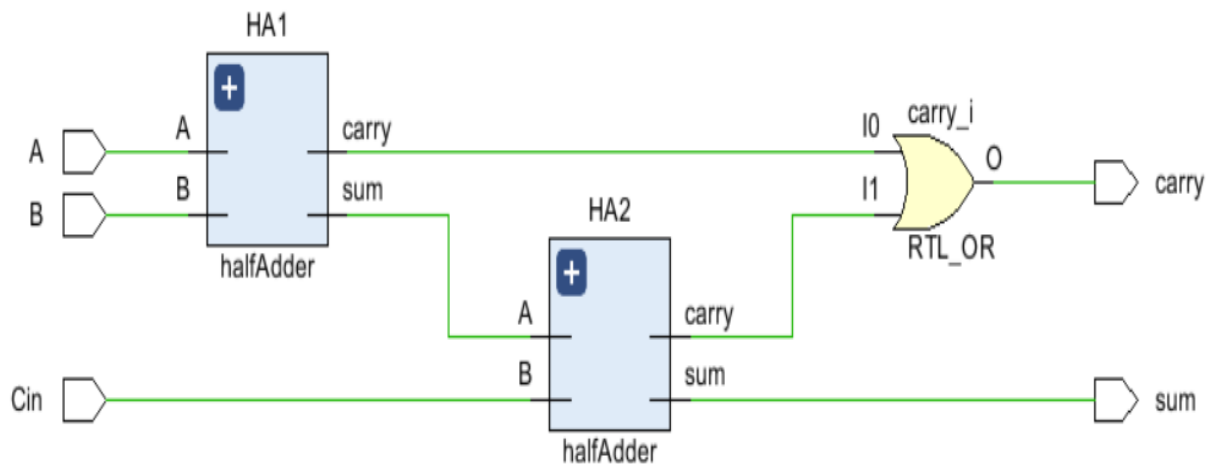


- Αποτελέσματα Testbench:

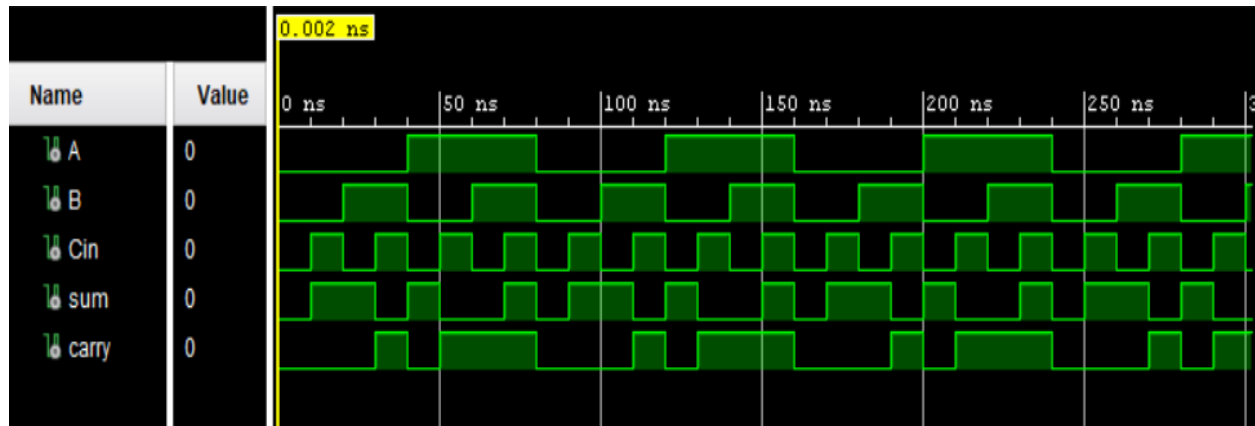

Τα αποτελέσματα του testbench συμφωνούν με τον πίνακα αλήθειας του FA

Inputs			Outputs	
A	B	C <sub>in</sub>	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- Critical Path: A → Sum (7.125ns)

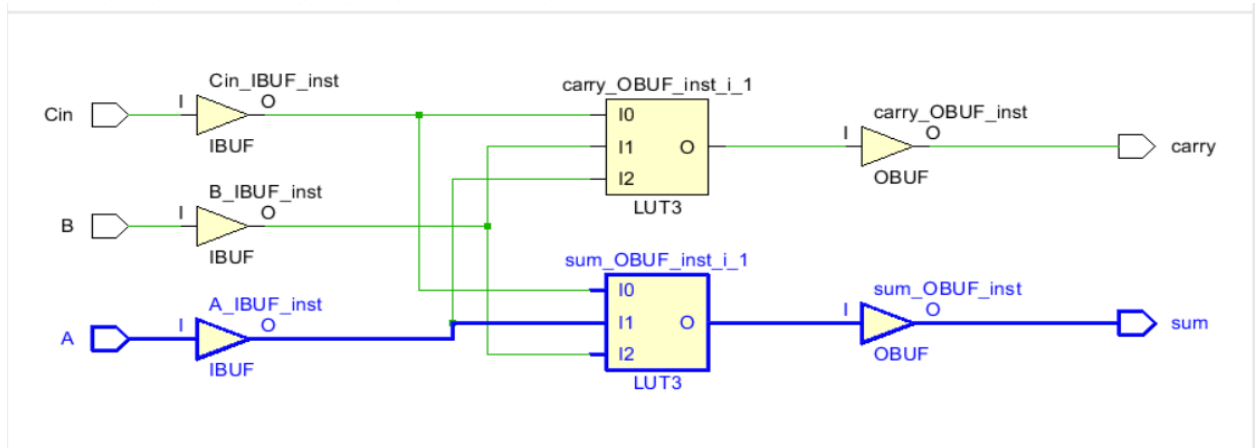

Name	Slack ^1	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay
↳ Path 1	∞	3	2	2	A	sum	7.125	3.947	3.177
↳ Path 2	∞	3	2	2	A	carry	6.893	3.709	3.184

Το μονοπάτι με την μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι το Path-1, δηλαδή το μονοπάτι από την είσοδο A μέχρι την έξοδο sum.

Πιο αναλυτικά έχουμε:

Max Delay Paths				
-----				
Slack:	inf			
Source:	A (input port)			
Destination:	sum (output port)			
Path Group:	(none)			
Path Type:	Max at Slow Process Corner			
Data Path Delay:	7.125ns (logic 3.947ns (55.403%) route 3.177ns (44.597%))			
Logic Levels:	3 (IBUF=1 LUT3=1 OBUF=1)			
Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
-----				
T19		0.000	0.000 r	A (IN)
	net (fo=0)	0.000	0.000	A
T19	IBUF (Prop_ibuf_I_O)	0.950	0.950 r	A_IBUF_inst/O
	net (fo=2, routed)	1.370	2.320	A_IBUF
SLICE_X43Y1	LUT3 (Prop_lut3_I1_O)	0.152	2.472 r	sum_OBUF_inst_i_1/O
	net (fo=1, routed)	1.808	4.279	sum_OBUF
N17	OBUF (Prop_obuf_I_O)	2.845	7.125 r	sum_OBUF_inst/O
	net (fo=0)	0.000	7.125	sum
N17			r	sum (OUT)
-----				

### Ερώτημα 3:

Τώρα βασιζόμενοι στους FA που φτιάξαμε και χρησιμοποιώντας τους ως components θα φτιάξουμε ένα πλήρη αθροιστή 4 bits.


- Κώδικας για την αρχιτεκτονική:

```

55 entity bit4_Adder is
56   Port (
57     As: in std_logic_vector(3 downto 0);
58     Bs: in std_logic_vector(3 downto 0);
59     Cin: in std_logic;
60     s: out std_logic_vector(3 downto 0);
61     cout: out std_logic
62   );
63 end bit4_Adder;
64
65 architecture structural of bit4_Adder is
66
67   component FullAdder ...
76
77   signal c0: std_logic;
78   signal c1: std_logic;
79   signal c2: std_logic;
80
81   begin
82     FA1 : FullAdder port map (A=>As(0), B=>Bs(0), Cin=>Cin, sum=>s(0), carry=>c0);
83     FA2 : FullAdder port map (A=>As(1), B=>Bs(1), Cin=>c0, sum=>s(1), carry=>c1);
84     FA3 : FullAdder port map (A=>As(2), B=>Bs(2), Cin=>c1, sum=>s(2), carry=>c2);
85     FA4 : FullAdder port map (A=>As(3), B=>Bs(3), Cin=>c2, sum=>s(3), carry=>cout);
86
87   end architecture;

```

 
Ουσιαστικά συνδέουμε 4 FAs σε σειρά και δίνουμε στον καθένα ως κρατούμενο εισόδου την έξοδο του ακριβώς προηγούμενου πλήρη αθροιστή. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ένα λογικό κύκλωμα όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω.



- RTL Schematic:

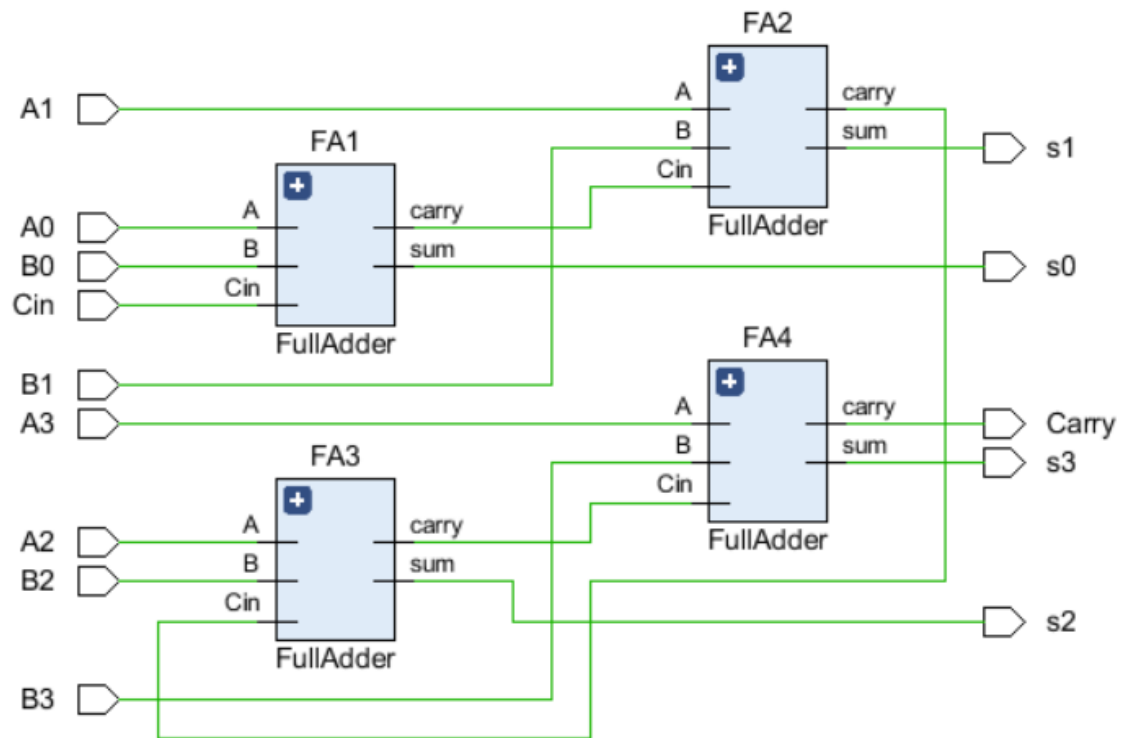Το RTL schematic λοιπόν συμφωνεί με την υλοποίηση που αναμέναμε. Απομένει λοιπόν να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε σωστά αποτελέσματα μέσω προσομοίωσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο schematic φαίνεται ξεκάθαρα η structural λογική που επιλέξαμε καθώς χρησιμοποιούμε τους FA ως black boxes.






Στην συνέχεια γράψαμε κώδικα για την προσομοίωση ο οποίος με την χρήση εμφολευμένων for loops δοκιμάζει διάφορες τιμές για τις εισόδους. Ένα κομμάτι της λογικής του κώδικα φαίνεται στην συνέχεια.


```
Cin<= '0';
for i in 0 to 15 loop
  As <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 4));
  for j in 0 to 15 loop
    Bs <= std_logic_vector(to_unsigned(j, 4));
    wait for 5ns;
  end loop;
end loop;
```

- Αποτελέσματα Testbench:

Τα αποτελέσματα για Cin =0:

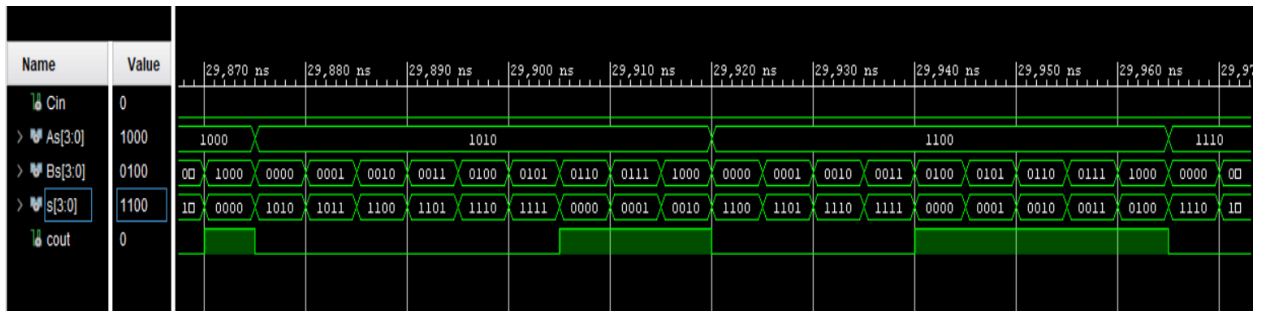


Τα αποτελέσματα για Cin =1:

 

\*Σημειώνουμε ότι όταν cout =1 έχουμε ουσιαστικά μια επιπλέον δεκάδα.

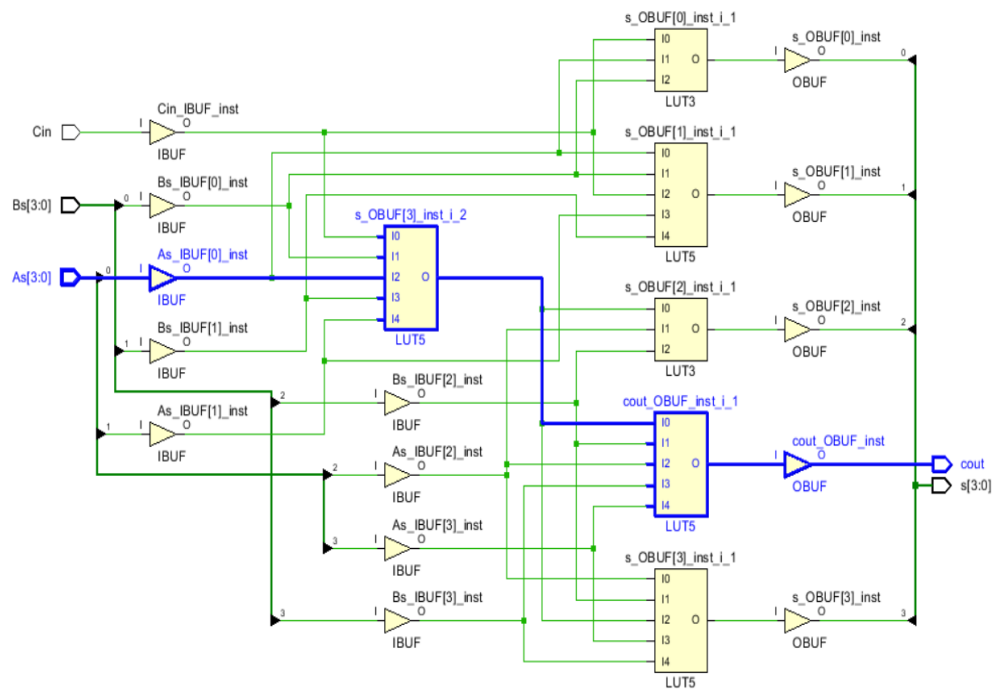- Critical Path: A[3:0] → Cout (delay = 7.96ns)



Name	Slack <sup>^1</sup>	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay
↳ Path 1	∞	4	3	3	As[0]	cout	7.960	4.050	3.911
↳ Path 2	∞	4	3	3	As[0]	s[3]	7.677	3.797	3.880
↳ Path 3	∞	3	2	3	As[0]	s[1]	7.378	3.915	3.462
↳ Path 4	∞	4	3	3	As[0]	s[2]	7.372	3.792	3.579
↳ Path 5	∞	3	2	3	As[0]	s[0]	7.092	3.681	3.411

#### Ερώτημα 4:

Χρησιμοποιώντας λοιπόν τον 4bit FA του προηγούμενου ερωτήματος θα φτιάξουμε έναν BCD FA.

Υπενθυμίζουμε ότι :

Ένας BCD full adder είναι ένα κύκλωμα που χρησιμοποιείται για να προσθέσει δύο BCD (Binary-Coded Decimal) αριθμούς, δηλαδή αριθμούς που έχουν κωδικοποιηθεί σε δυαδική μορφή, ώστε να αντιπροσωπεύσουν δεκαδικούς αριθμούς.

Σε έναν BCD full adder, κάθε αριθμός BCD διαιρείται σε τέσσερα δυαδικά ψηφία, τα οποία προστίθενται μεταξύ τους σύμφωνα με τους κανόνες της πρόσθεσης δυαδικών αριθμών. Το κυκλώματος προσθέτει επίσης τυχόν υπόλοιπα (carry) από τις προηγούμενες προσθέσεις και παράγει το άθροισμα BCD των δύο αριθμών εισόδου.

Η έξοδος του κυκλώματος είναι ένας BCD αριθμός, δηλαδή μια σειρά τεσσάρων δυαδικών ψηφίων που αντιπροσωπεύουν ένα δεκαδικό ψηφίο. Στον κάτωθι πίνακα, αναδεικνύεται η διαφορά στην αναπαράσταση ενός δεκαδικού αριθμού με binary και με BCD μορφή.


K	Binary Sum				BCD Sum					Decimal
	Z <sub>8</sub>	Z <sub>4</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	C	S <sub>8</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	13
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	15
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	17
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	18
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	19

Κώδικας για την αρχιτεκτονική:

Χρησιμοποιώντας ως component τον 4bit-FA έχουμε

```
93 entity BCD_Adder is
94   Port (
95     X : in std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;
96     Y : in std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;
97     Cin : in std_logic;
98     Sum : out std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;
99     Carry : out std_logic
100   );
101 end BCD_Adder;
102
103 architecture structural of BCD_Adder is
104
105   component bit4_Adder...
106
107   signal sum_up, X_down, Y_down: std_logic_vector(3 downto 0) ;
108   signal carry_up, Carry_temp, carry_down: std_logic;
109   begin
110
111     BITS4_ADDER1 : bit4_Adder port map (As => X, Bs => Y, Cin => Cin, s => sum_up, cout => carry_up);
112     Carry_temp <= (sum_up(3) and sum_up(2)) or (sum_up(3) and sum_up(1)) or carry_up ;
113     Carry <= Carry_temp;
114     X_down <= '0' & Carry_temp & Carry_temp & '0';
115     BITS4_ADDER2 : bit4_Adder port map (As => X_down, Bs => sum_up, Cin => '0', s => Sum, cout => carry_down);
116
117   end architecture;
118
119
```


- RTL Schematic:

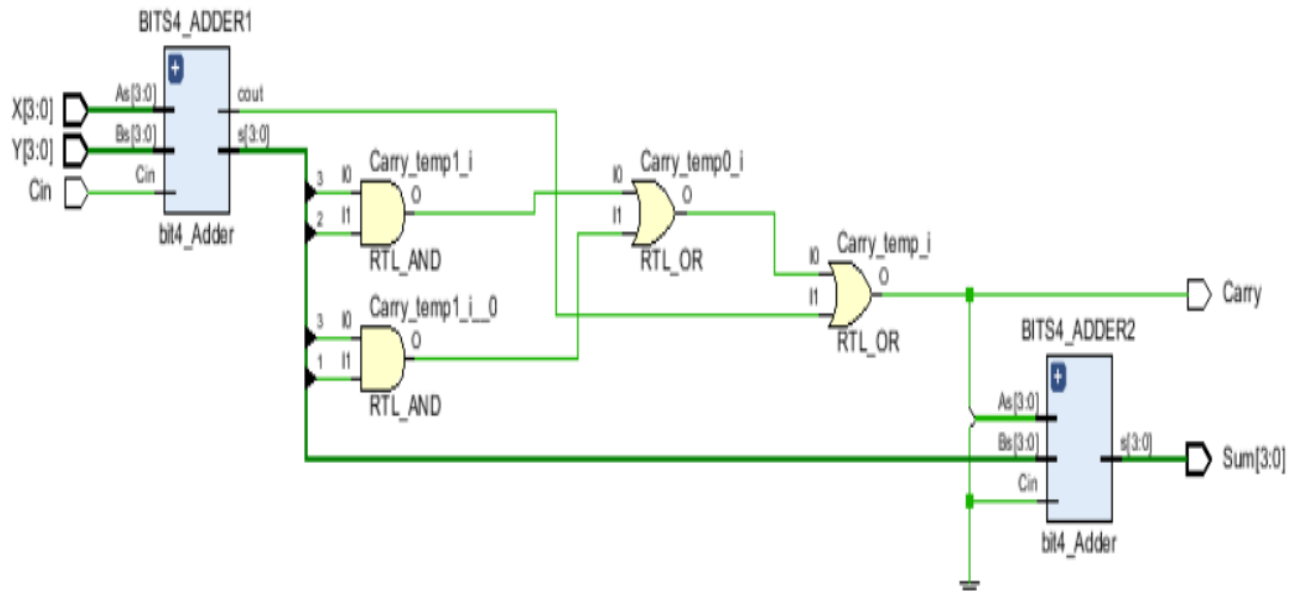


Από το schematic γίνεται φανερό ότι όταν το άθροισμα των δύο BCD 4bit αριθμών είναι μικρότερο ίσο του εννέα τότε αυτό περνά ως έξοδος του BCD, διαφορετικά μέσω του output carry γίνεται μια “κανονικοποίηση” για αναπαράσταση του αριθμού στο δεκαδικό σύστημα.

- Αποτελέσματα Testbench:  
Στην συνέχεια μέσω ενός testbench code με for loops, τρέχουμε προσομοίωση για εισαγωγή bcd αριθμών μέχρι το εννέα.(έτσι ζητήθηκε)

Για  $Cin = 0$ :

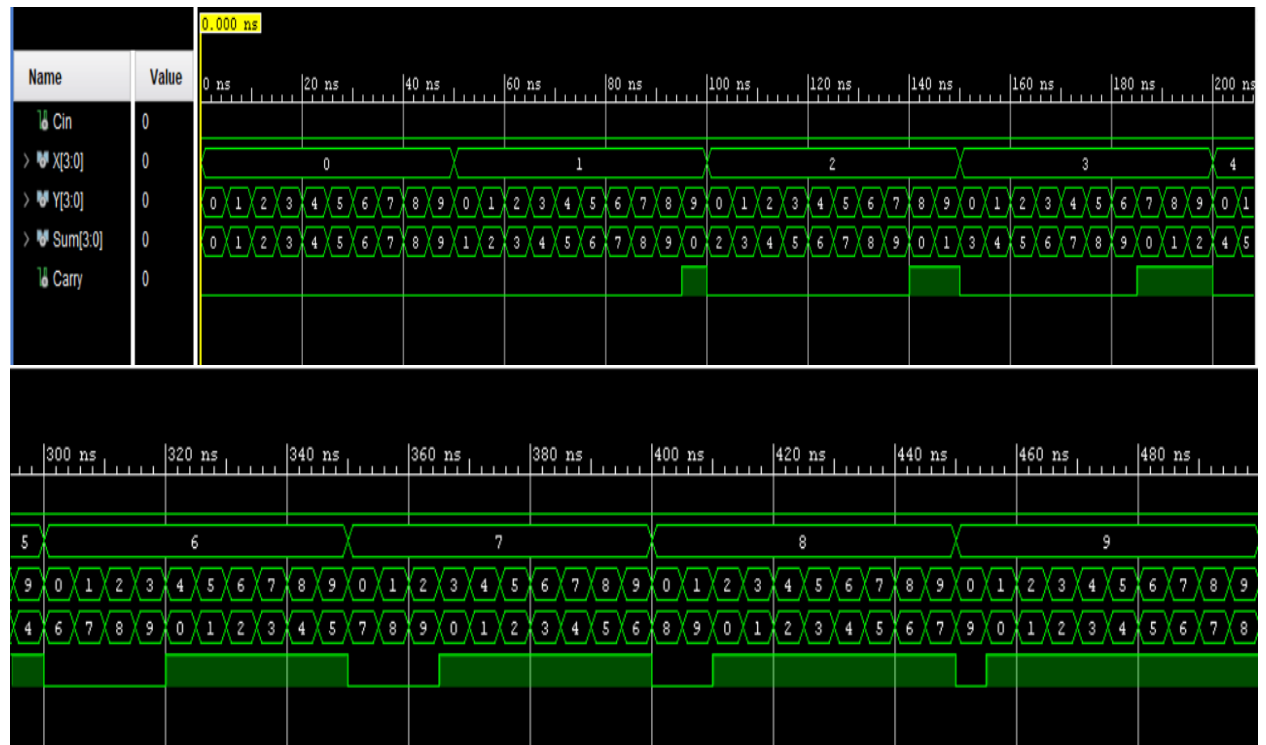


Για  $Cin=1$ :

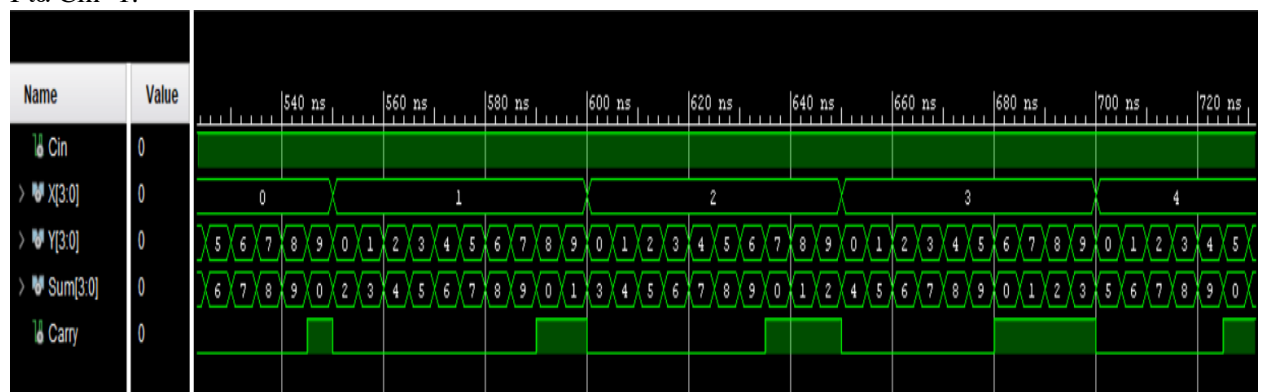

Σημειώνεται ότι το  $Carry = 1$  αναπαριστά μια δεκάδα.

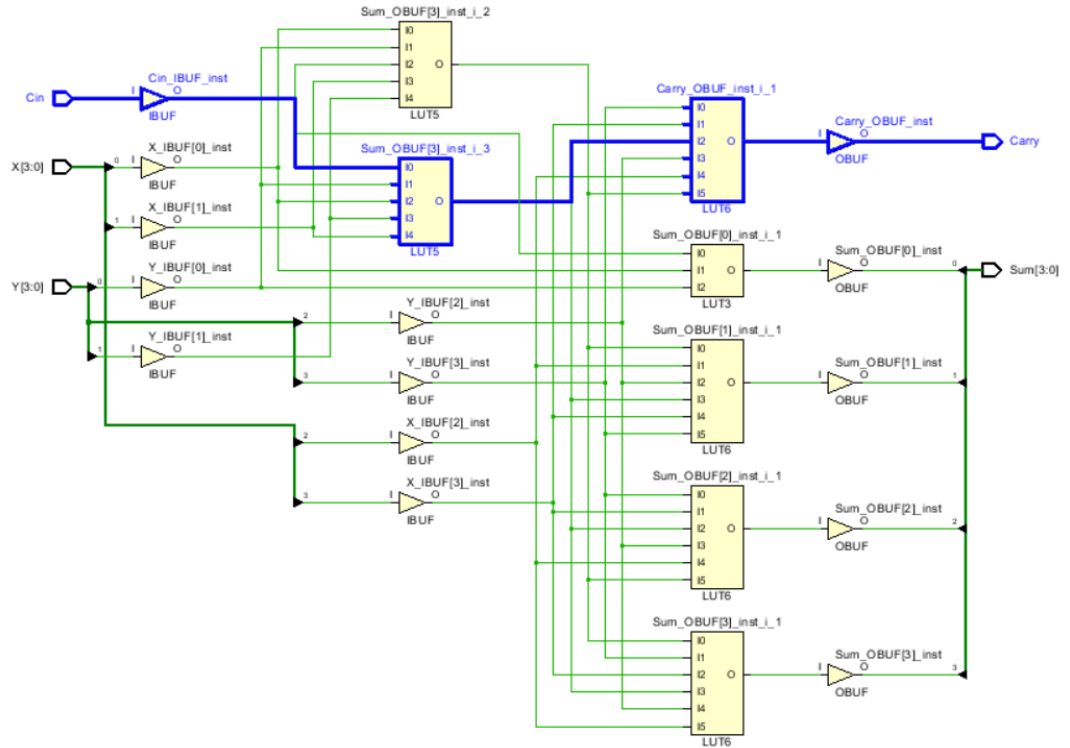- Critical Path:  $Cin \rightarrow Carry$  (delay = 8.160ns)



Name	Slack	^ 1	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay
Path 1	∞		4	3	4	Cin	Carry	8.160	4.083	4.078
Path 2	∞		4	3	4	Cin	Sum[3]	8.053	4.074	3.979
Path 3	∞		4	3	4	Cin	Sum[2]	7.801	3.808	3.994
Path 4	∞		4	3	4	Cin	Sum[1]	7.678	4.040	3.638
Path 5	∞		3	2	3	Cin	Sum[0]	7.131	3.698	3.434

Το κρίσιμο μονοπάτι είναι η διαδρομή από την είσοδο Cin μέχρι να παραχθεί το κρατούμενο Carry.

Πιο αναλυτικά:

Max Delay Paths				
Slack:	inf			
Source:	Cin			
	(input port)			
Destination:	Carry			
	(output port)			
Path Group:	(none)			
Path Type:	Max at Slow Process Corner			
Data Path Delay:	8.160ns (logic 4.083ns (50.029%) route 4.078ns (49.971%))			
Logic Levels:	4 (IBUF=1 LUT5=1 LUT6=1 OBUF=1)			
Location	Delay type	Incr (ns)	Path (ns)	Netlist Resource(s)
W16	net (fo=0)	0.000	0.000	r Cin (IN)
W16	IBUF (Prop_ibuf_I_O)	0.961	0.961	r Cin_IBUF_inst/O
	net (fo=3, routed)	1.583	2.544	r Cin_IBUF
SLICE_X43Y6	LUT5 (Prop_lut5_I_O)	0.152	2.696	r Sum_OBUF[3]_inst_i_3/O
	net (fo=4, routed)	0.685	3.381	r BITS4_ADDER1/c1
SLICE_X42Y6	LUT6 (Prop_lut6_I_O)	0.326	3.707	r Carry_OBUF_inst_i_1/O
	net (fo=1, routed)	1.810	5.517	r Carry_OBUF
N17	OBUF (Prop_obuf_I_O)	2.643	8.160	r Carry_OBUF_inst/O
	net (fo=0)	0.000	8.160	r Carry
N17				r Carry (OUT)

### Ερώτημα 5:

Ο BCD παράλληλος αθροιστής του ερωτήματος 5 αποτελείται από 4 4-bit BCD Full Adders σειριακά συνδεδεμένους μεταξύ τους. Έτσι, οι είσοδοι A και B του παράλληλου αθροιστή είναι των 16 bits, με 4 bits να αναλογούν σε κάθε επιμέρους 4-bit BCD Full Adder.

Στην συνέχεια παραδίδουμε τον κώδικα όλης της εργασίας συνοπτικά μαζεμένο.

Κώδικας για την αρχιτεκτονική:

```
-- half Adder (1)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity haldAdder is
  Port (
    A: in std_logic ;
    B: in std_logic ;
    sum: out std_logic ;
    carry: out std_logic
  );
end haldAdder;

architecture dataflow of haldAdder is
begin
  carry <= A AND B ;
  sum <= A XOR B;
end architecture;
```

```
-- Full Adder (2)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity FullAdder is
  Port (
    A,B,Cin: in std_logic ;
    sum,carry: out std_logic
  );
end FullAdder;

architecture structural of FullAdder is

  component haldAdder
    port (
      A: in std_logic;
```

```

    B: in std_logic;
    sum: out std_logic;
    carry:out std_logic
  );
end component;

signal s1,c1,c2 : std_logic := '0';

begin
HA1 : haldAdder port map (A,B,s1,c1);
HA2 : haldAdder port map (s1,Cin,sum,c2);
carry <= c1 OR c2;
end architecture;

```

```

-- 4-bit Parallel Adder (3)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity bit4_Adder is
  Port (
    As: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Bs: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Cin: in std_logic;
    s: out std_logic_vector(3 downto 0);
    cout: out std_logic
  );
end bit4_Adder;

architecture structural of bit4_Adder is

  component FullAdder
    port (
      A: in std_logic;
      B: in std_logic;
      Cin: in std_logic;
      sum: out std_logic;
      carry:out std_logic
    );

```

```

end component;

signal c0: std_logic;
signal c1: std_logic;
signal c2: std_logic;

```

```

begin

```



```

FA1 : FullAdder port map (A=>As(0),B=>Bs(0),Cin=>Cin,sum=>s(0),carry=>c0);
FA2 : FullAdder port map (A=>As(1),B=>Bs(1),Cin=>c0,sum=>s(1),carry=>c1);
FA3 : FullAdder port map (A=>As(2),B=>Bs(2),Cin=>c1,sum=>s(2),carry=>c2);
FA4 : FullAdder port map (A=>As(3),B=>Bs(3),Cin=>c2,sum=>s(3),carry=>cout);

```

```

end architecture;

```

```

-- BCD Adder (4)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity BCD_Adder is
    Port (
        X : in std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;
        Y : in std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;
        Cin : in std_logic;
        Sum : out std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;
        Carry : out std_logic
    );
end BCD_Adder;
architecture structural of BCD_Adder is
    component bit4_Adder
        port (
            As: in std_logic_vector(3 downto 0);
            Bs: in std_logic_vector(3 downto 0);
            Cin: in std_logic;
            s: out std_logic_vector(3 downto 0);
            cout: out std_logic
        );
    end component;

    signal sum_up, X_down,Y_down: std_logic_vector(3 downto 0) ;
    signal carry_up,Carry_temp, carry_down: std_logic;
    begin
        BITS4_ADDDER1 : bit4_Adder port map (As => X, Bs => Y, Cin => Cin, s => sum_up, cout
=> carry_up);
        Carry_temp <= (sum_up(3) and sum_up(2)) or (sum_up(3) and sum_up(1)) or carry_up ;
        Carry <= Carry_temp;
        X_down <= '0' & Carry_temp & Carry_temp & '0';

        BITS4_ADDDER2 : bit4_Adder port map (As => X_down, Bs => sum_up, Cin => '0', s => Sum,
cout => carry_down);
    end architecture;

```

```
--BCD parallel adder(5)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity lab02_ex05 is
Port (
  X5 : in std_logic_vector ( 15 downto 0) ;
  Y5 : in std_logic_vector ( 15 downto 0) ;
  Cin5 : in std_logic;
  Sum5 : out std_logic_vector ( 15 downto 0) ;
  Carry5 : out std_logic
);
end lab02_ex05;
```

architecture Structural of lab02\_ex05 is

```
component BCD_Adder
Port (
  X : in std_logic_vector ( 3 downto 0) ;
  Y : in std_logic_vector ( 3 downto 0) ;
  Cin : in std_logic;
  Sum : out std_logic_vector ( 3 downto 0) ;
  Carry : out std_logic
);
end component;
```


```
signal s1,s2,s3,s4,x_temp1,y_temp1,x_temp2,y_temp2,x_temp3,y_temp3,x_temp4,y_temp4:
std_logic_vector(3 downto 0);
signal c51,c52,c53: std_logic;
```

```
begin
```



```
x_temp1 <= (X5(3)&X5(2)&X5(1)&X5(0));
y_temp1 <= (Y5(3)&Y5(2)&Y5(1)&Y5(0));
BCD_full_1: BCD_Adder port map(X => x_temp1, Y => y_temp1, Cin=>Cin5, Sum=>s1, Carry=>c51);
x_temp2 <= (X5(7)&X5(6)&X5(5)&X5(4));
y_temp2 <= (Y5(7)&Y5(6)&Y5(5)&Y5(4));
BCD_full_2: BCD_Adder port map(X => x_temp2, Y => y_temp2, Cin=>c51, Sum=>s2, Carry=>c52);
x_temp3 <= (X5(11)&X5(10)&X5(9)&X5(8));
y_temp3 <= (Y5(11)&Y5(10)&Y5(9)&Y5(8));
BCD_full_3: BCD_Adder port map(X => x_temp3, Y => y_temp3, Cin=>c52, Sum=>s3, Carry=>c53);
x_temp4 <= (X5(15)&X5(14)&X5(13)&X5(12));
y_temp4 <= (Y5(15)&Y5(14)&Y5(13)&Y5(12));
BCD_full_4: BCD_Adder port map(X => x_temp4, Y => y_temp4, Cin=>c53, Sum=>s4, Carry=>Carry5);
Sum5 <= s4&s3&s2&s1;
```

```
end architecture;
```


- RTL Schematic:

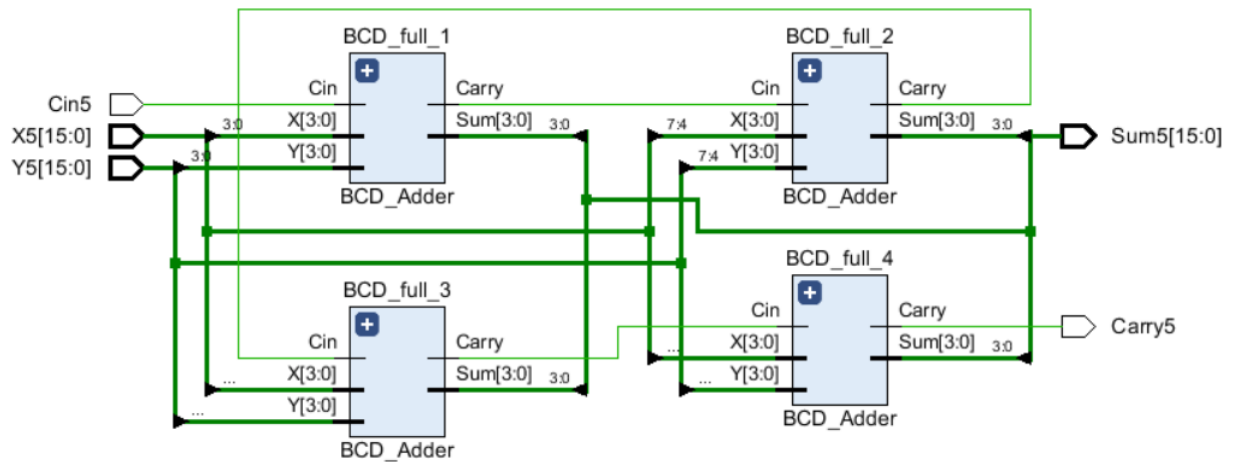

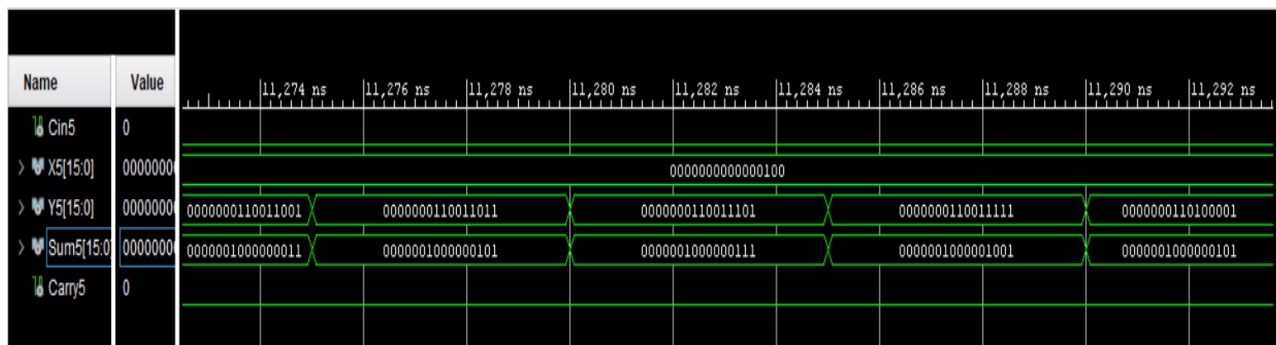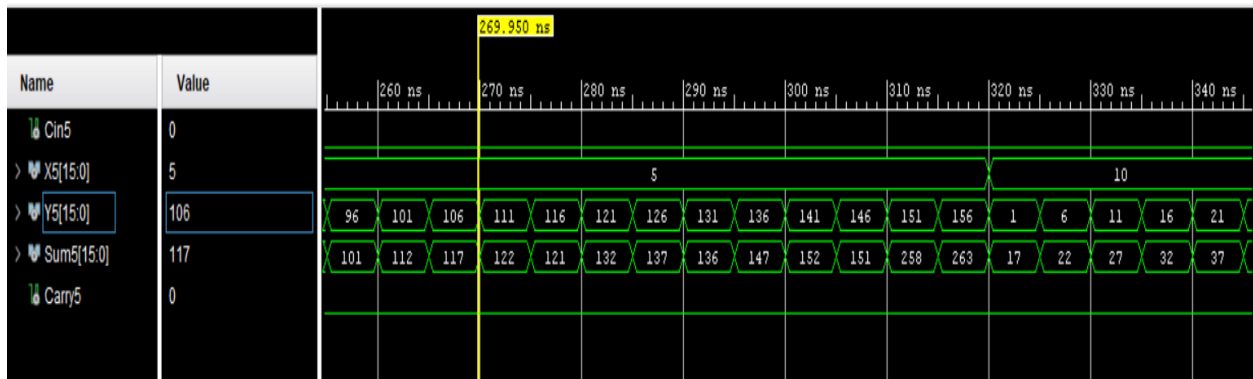- Αποτελέσματα testbench:  
Γράφοντας κώδικα με for loops για να έχουμε όλες τις περιπτώσεις εισόδων έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα στη προσομοίωση.



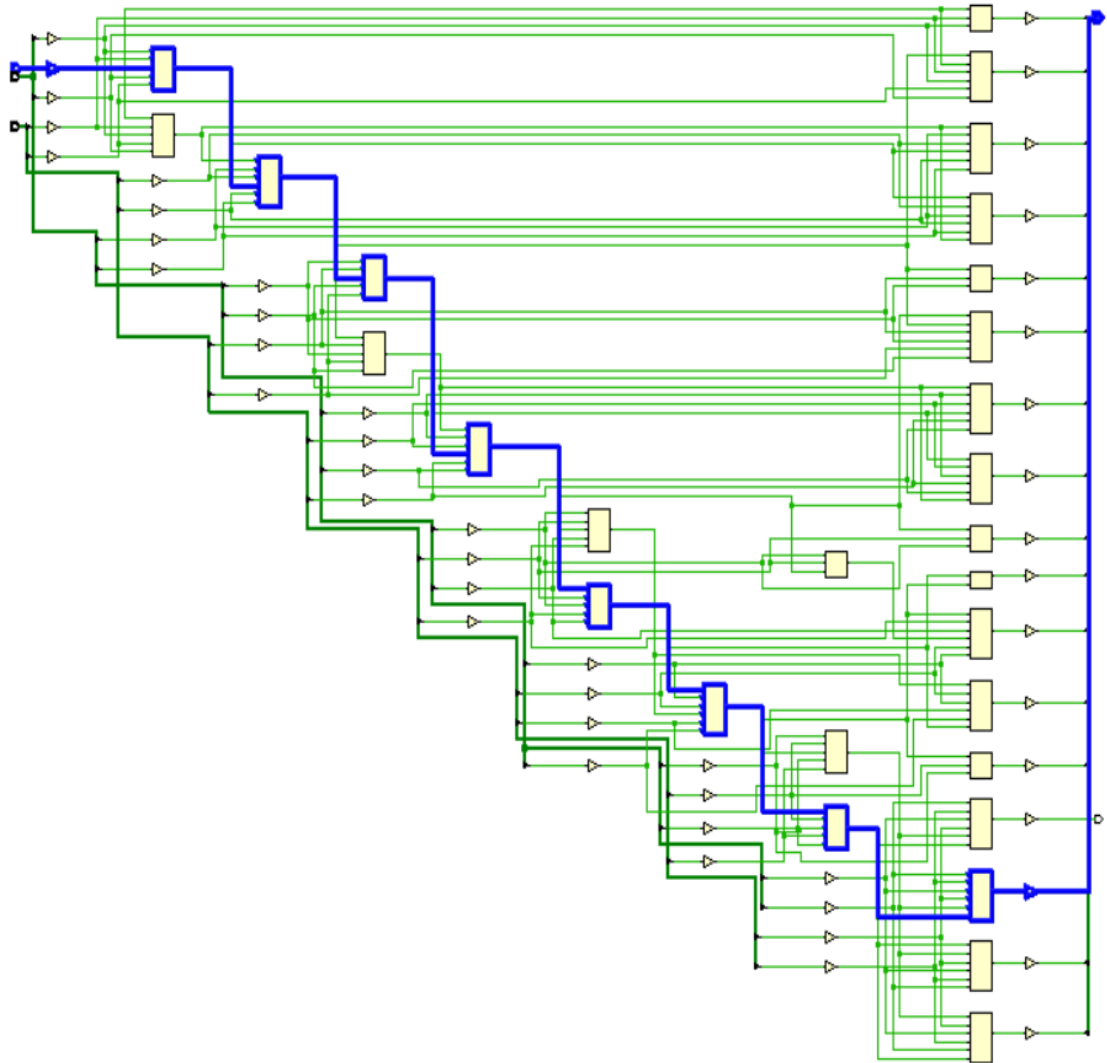- Critical Path: Cin5 -> Sum5[13] (delay = 15.265ns)



Name	Slack <sup>^1</sup>	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay
↳ Path 1	∞	10	9	5	Cin5	Sum5[13]	15.265	5.284	9.981
↳ Path 2	∞	10	9	5	Cin5	Sum5[15]	15.210	5.070	10.140
↳ Path 3	∞	10	9	5	Cin5	Carry5	15.105	5.307	9.798
↳ Path 4	∞	10	9	5	Cin5	Sum5[14]	15.001	5.049	9.951
↳ Path 5	∞	9	8	5	Cin5	Sum5[12]	14.385	5.135	9.250
↳ Path 6	∞	9	8	5	Cin5	Sum5[10]	14.170	4.912	9.258
↳ Path 7	∞	9	8	5	Cin5	Sum5[9]	14.147	4.913	9.234
↳ Path 8	∞	8	7	5	Cin5	Sum5[11]	13.320	4.777	8.543
↳ Path 9	∞	7	6	5	Cin5	Sum5[8]	12.570	4.908	7.662
↳ Path 10	∞	7	6	5	Cin5	Sum5[5]	11.348	4.678	6.671

Το κρίσιμο μονοπάτι είναι το μονοπάτι από την είσοδο cin5 ως την έξοδο Sum5[13].

Πιο αναλυτικά :

```

Destination:      Sum5[13]
                  (output port)
Path Group:       (none)
Path Type:        Max at Slow Process Corner
Data Path Delay:  15.265ns (logic 5.284ns (34.617%) route 9.981ns (65.383%))
Logic Levels:     10 (IBUF=1 LUT5=4 LUT6=4 OBUF=1)

```

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
R19		0.000	0.000 r	Cin5 (IN)
	net (fo=0)	0.000	0.000	Cin5
R19	IBUF (Prop_ibuf_I_O)	0.982	0.982 r	Cin5_IBUF_inst/O
	net (fo=4, routed)	2.056	3.038	Cin5_IBUF
SLICE_X43Y19	LUT5 (Prop_lut5_I2_O)	0.150	3.188 r	Sum5_OBUF[3]_inst_i_2/O
	net (fo=3, routed)	0.668	3.856	Sum5_OBUF[3]_inst_i_2_n_0
SLICE_X42Y19	LUT6 (Prop_lut6_I3_O)	0.326	4.182 r	Sum5_OBUF[5]_inst_i_2/O
	net (fo=5, routed)	0.804	4.985	Sum5_OBUF[5]_inst_i_2_n_0
SLICE_X43Y22	LUT5 (Prop_lut5_I2_O)	0.150	5.135 r	Sum5_OBUF[7]_inst_i_2/O
	net (fo=3, routed)	0.668	5.803	Sum5_OBUF[7]_inst_i_2_n_0
SLICE_X42Y22	LUT6 (Prop_lut6_I3_O)	0.326	6.129 r	Sum5_OBUF[8]_inst_i_2/O
	net (fo=5, routed)	0.988	7.117	Sum5_OBUF[8]_inst_i_2_n_0
SLICE_X42Y26	LUT5 (Prop_lut5_I0_O)	0.124	7.241 f	Sum5_OBUF[11]_inst_i_3/O
	net (fo=3, routed)	1.072	8.313	Sum5_OBUF[11]_inst_i_3_n_0
SLICE_X43Y26	LUT6 (Prop_lut6_I0_O)	0.124	8.437 r	Sum5_OBUF[12]_inst_i_2/O
	net (fo=5, routed)	0.971	9.408	Sum5_OBUF[12]_inst_i_2_n_0
SLICE_X43Y29	LUT5 (Prop_lut5_I0_O)	0.152	9.560 r	Sum5_OBUF[15]_inst_i_3/O
	net (fo=4, routed)	0.602	10.162	Sum5_OBUF[15]_inst_i_3_n_0
SLICE_X43Y30	LUT6 (Prop_lut6_I5_O)	0.326	10.488 r	Sum5_OBUF[13]_inst_i_1/O
	net (fo=1, routed)	2.153	12.641	Sum5_OBUF[13]
W16	OBUF (Prop_obuf_I_O)	2.624	15.265 r	Sum5_OBUF[13]_inst/O
	net (fo=0)	0.000	15.265	Sum5[13]
W16			r	Sum5[13] (OUT)